

《数字逻辑》 Digital Logic

组合逻辑

北京工业大学软件学院
王晓懿

组合逻辑引言

► 组合逻辑的概念

组合逻辑函数的输出状态取决于所有输入的状态“逻辑组合”。

如与非、与或逻辑等。

► 组合逻辑电路的特点：

- 1) 电路的输出只是和输入的当前状态有关，和过去的状态无关。
- 2) 区别于时序电路：和过去的状态有关。

组合逻辑学习目标

- ▶ 掌握组合逻辑的设计方法
- ▶ 掌握组合逻辑的分析方法
- ▶ 掌握使用HDL描述组合逻辑的方法

组合电路设计综合方法回顾

根据给出的实际问题，

求出实现这一逻辑功能的电路。



- ▶ 进行逻辑抽象，得到真值表或逻辑函数式
- ▶ 选择器件的类型
- ▶ 逻辑化简或变换成适当的形式
- ▶ 电路处理，得到电路图

例：设计一个监视交通信号灯工作状态的逻辑电路

正常工作状态



故障状态

  

1、进行逻辑抽象：

输入变量：红R 黄Y 绿G 三盏灯的状态


灯亮为1，不亮为0

输出变量：故障信号F

正常工作为0，发生故障为1

例：设计一个监视交通信号灯工作状态的逻辑电路

正常工作状态

 

真 值 表

R	Y	G	F
0	0	0	1
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	1
1	0	0	
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

1、进行逻辑抽象：

输入变量：红R 黄Y 绿G 三盏灯的状态


灯亮为1，不亮为0

输出变量：故障信号F

正常工作为0，发生故障为1

2、用门电路设计

写出逻辑函数式并化简

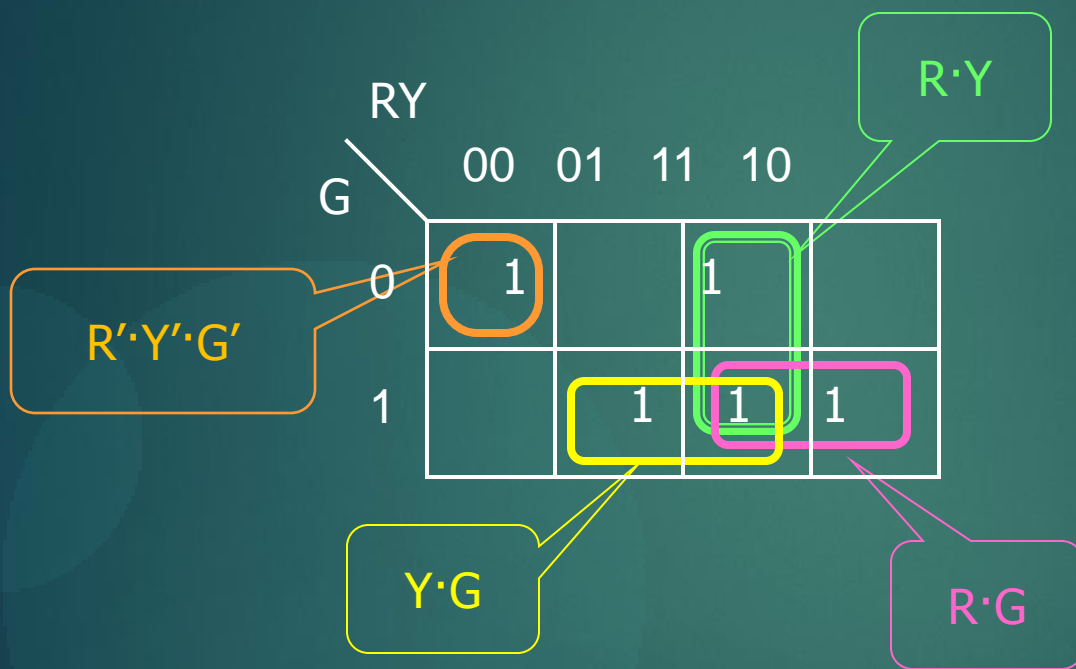

$$F = R' \cdot Y' \cdot G' + R \cdot Y + R \cdot G + Y \cdot G$$


1、逻辑抽象

真值表


R	Y	G	F
0	0	0	1
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	1
1	0	0	
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 3、电路处理

$$F = R' \cdot Y' \cdot G' + R \cdot Y + R \cdot G + Y \cdot G$$




组合电路的综合

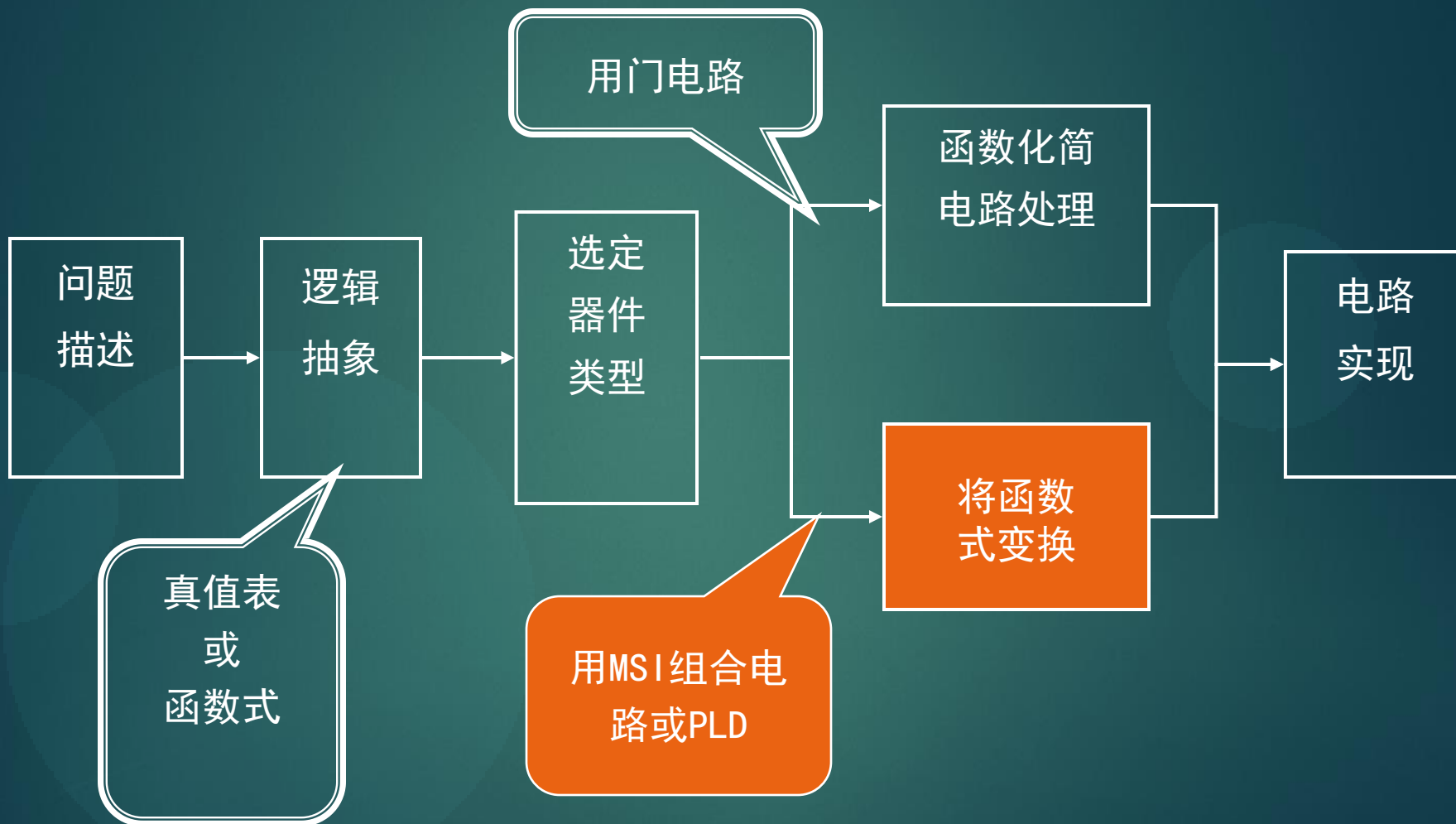

电路延迟




理想情况：门电路没有延迟

 

电路延迟




实际情况：门电路存在延迟 t_{pD}

 

电路延迟



实际情况：门电路存在延迟
前沿延迟与后沿延迟不相等

 

典型的组合逻辑电路

- (1) 门电路 (Gates)
- (2) 译码电路 (Decoders)
- (3) 数据选择电路 (Multiplexer) (多路开关)
- (4) 加法器 (Adders)
减法器
- (5) 编码电路 (Encoders)
- (6) 比较器
- (7) 乘法器


常用组合逻辑电路

► 译码器 (Decoder)

译码器的功能分类

1. 用来表示输入变量状态全部组合的，称变量译码器
N位输入， 2^N 输出。
常见的集成化译码器有2-4、3-8、4-16
2. 码制译码器：如8421码变换为循环码等
3. 显示译码器：控制数码管显示

译码器的设计需求(设计步骤一)

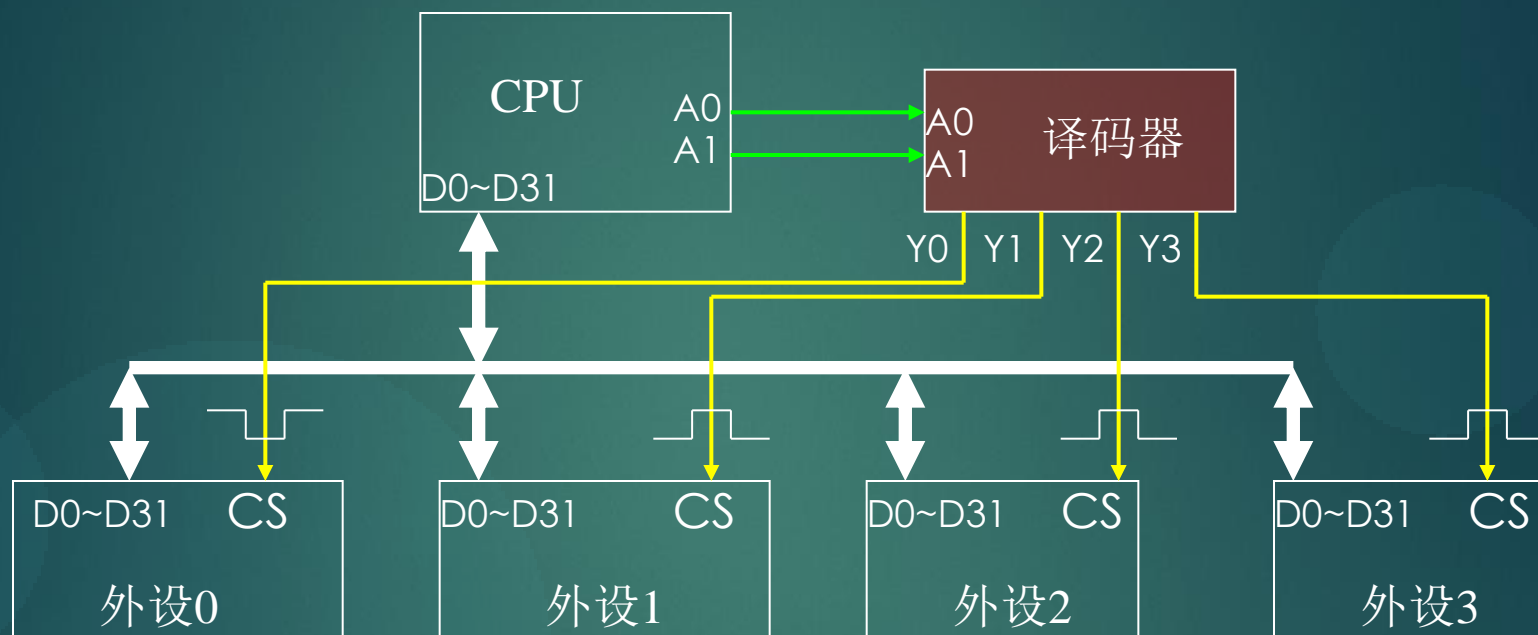

功能级设计要
求:

A0=0, A1=0时, 外设0工作
A0=1, A1=0时, 外设1工作
A0=0, A1=1时, 外设2工作
A0=1, A1=1时, 外设3工作


信号级设计要
求:

A0=0, A1=0时, Y0=0, Y1,Y2,Y3=1
A0=1, A1=0时, Y1=0, Y0,Y2,Y3=1
A0=0, A1=1时, Y2=0, Y0,Y1,Y3=1
A0=1, A1=1时, Y3=0, Y0,Y1,Y2=1

2-4译码器真值表和输出表达式 (设计步骤二)

定义：**2—4**译码器是指**2**输入—**4**输出的变量译码器。**2**输入,**4**输出.对应输入的每一种组合，唯一只有一个输出为“0”。

逻辑示意图

 

真值表

输 入		输 出			
A	B	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

输出表达式

$$\begin{cases} Y_0 = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}} \\ Y_1 = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}} \\ Y_2 = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}} \\ Y_3 = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}} \end{cases}$$


只用与非门实现的输出表达式

按照输出表达式画出逻辑图 (步骤三)

输出表达式


$$\begin{cases} Y_0 = \overline{\overline{A}B} \\ Y_1 = \overline{A\overline{B}} \\ Y_2 = \overline{\overline{A}\overline{B}} \\ Y_3 = \overline{AB} \end{cases}$$

有没有什么问题？

 

2-4检查可能出现的问题（步骤四）

2输入—4输出译码器

 

输入缓冲部分 译 码 部 分

电路由输入缓冲部分和译码部分组成。


输入缓冲部分使得对外负载只有一个，减轻前面电路的负担。

3-8译码器定义，逻辑示意图

定义：**3—8译码器**是指**3输入—8输出**的变量译码器。

3—8译码器
逻辑示意图

C为最高位，
A为最低位

 

3-8译码器真值表和逻辑表达式

真 值 表

输 入			输 出							
A	B	C	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0


输出表达式

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_0 = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{C}} \\ Y_1 = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}C \\ Y_2 = \overline{\overline{A}}B\overline{\overline{C}} \\ Y_3 = \overline{\overline{A}}BC \\ Y_4 = \overline{A}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{C}} \\ Y_5 = \overline{A}\overline{\overline{B}}C \\ Y_6 = \overline{A}B\overline{\overline{C}} \\ Y_7 = \overline{A}BC \end{array} \right.$$

只用
与非
门实
现的
输出
表达式

按照输出表达式画出3—8译码器的逻辑图

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_0 = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{C}} \\ Y_1 = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}C \\ Y_2 = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{C}} \\ Y_3 = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}C \\ Y_4 = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{C}} \\ Y_5 = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}C \\ Y_6 = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{C}} \\ Y_7 = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}C \end{array} \right.$$

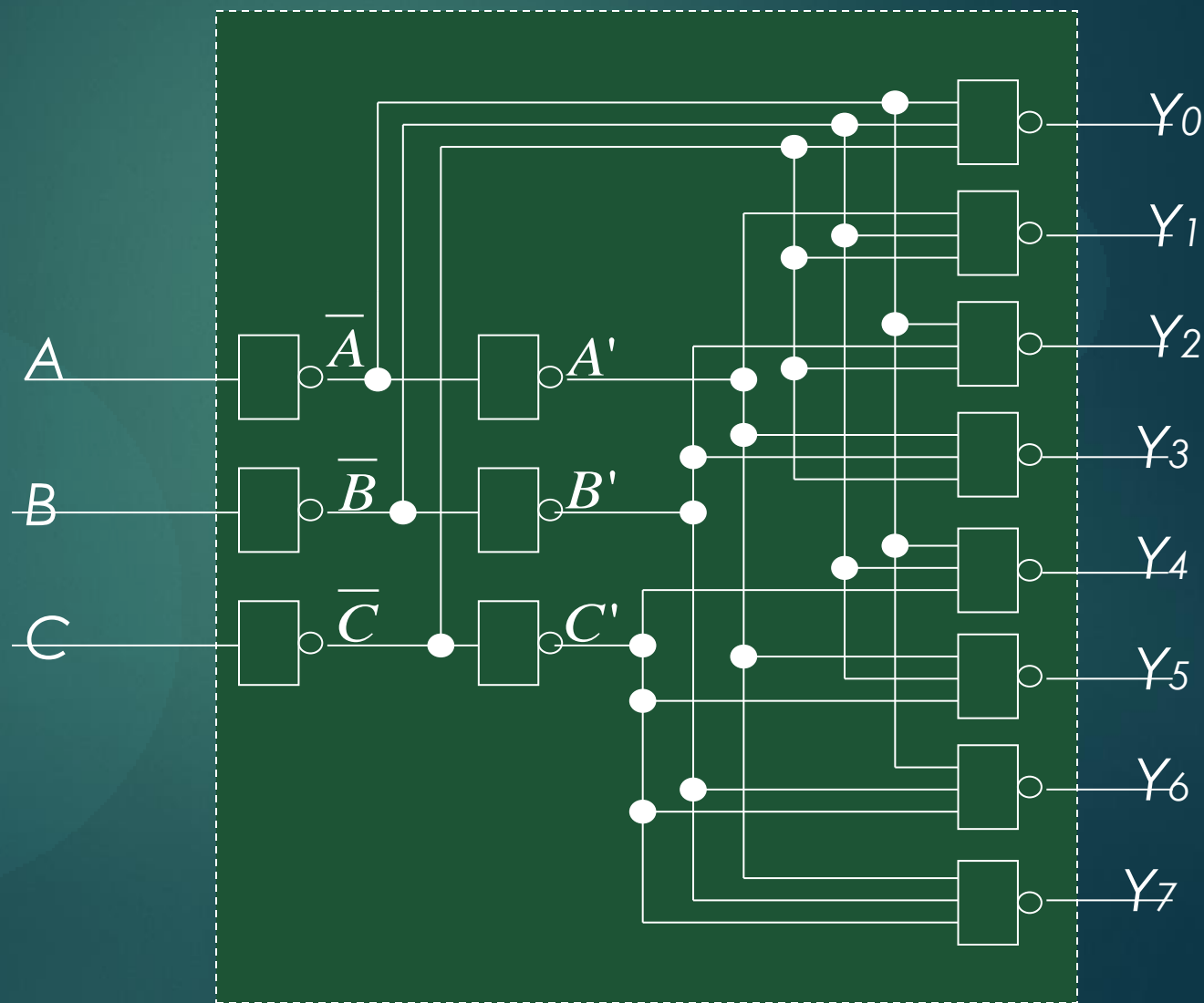

有使能端 \overline{E} 的2-4译码器

功能表

\overline{E}	A	B	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0


设置使能端 (Enable) \overline{E}

当 $\overline{E}=0$ ，译码器使能

当 $\overline{E}=1$ ，译码器禁止


$$\begin{cases} Y_0 = \overline{\overline{E}AB} \\ Y_1 = \overline{\overline{E}A\overline{B}} \\ Y_2 = \overline{\overline{E}\overline{A}B} \\ Y_3 = \overline{\overline{E}\overline{A}\overline{B}} \end{cases}$$

逻辑示意图

 

有使能端 \bar{E} 的2-4译码器
 
$$\begin{cases} Y_0 = \overline{\overline{\overline{EAB}}} \\ Y_1 = \overline{\overline{\overline{EAB}}} \\ Y_2 = \overline{\overline{\overline{EAB}}} \\ Y_3 = \overline{\overline{\overline{EAB}}} \end{cases}$$



译码器使能端 \bar{E} 的作用


- ▶ 在集成电路中增加控制使能(**Enable**)端 \bar{E} ，是电路设计中常用的技术，使得集成电路更加灵活、可靠。

一、灵活：用于扩展


二、可靠：用于选通

\overline{E} 用作扩展（作用一）

 用两片2-4译码器组成3-8译码器：
高位输入C用作选片，A、B用于选中片内译码。
C=0选中片I，C=1选中片II。




\overline{E} 用作扩展 (续)

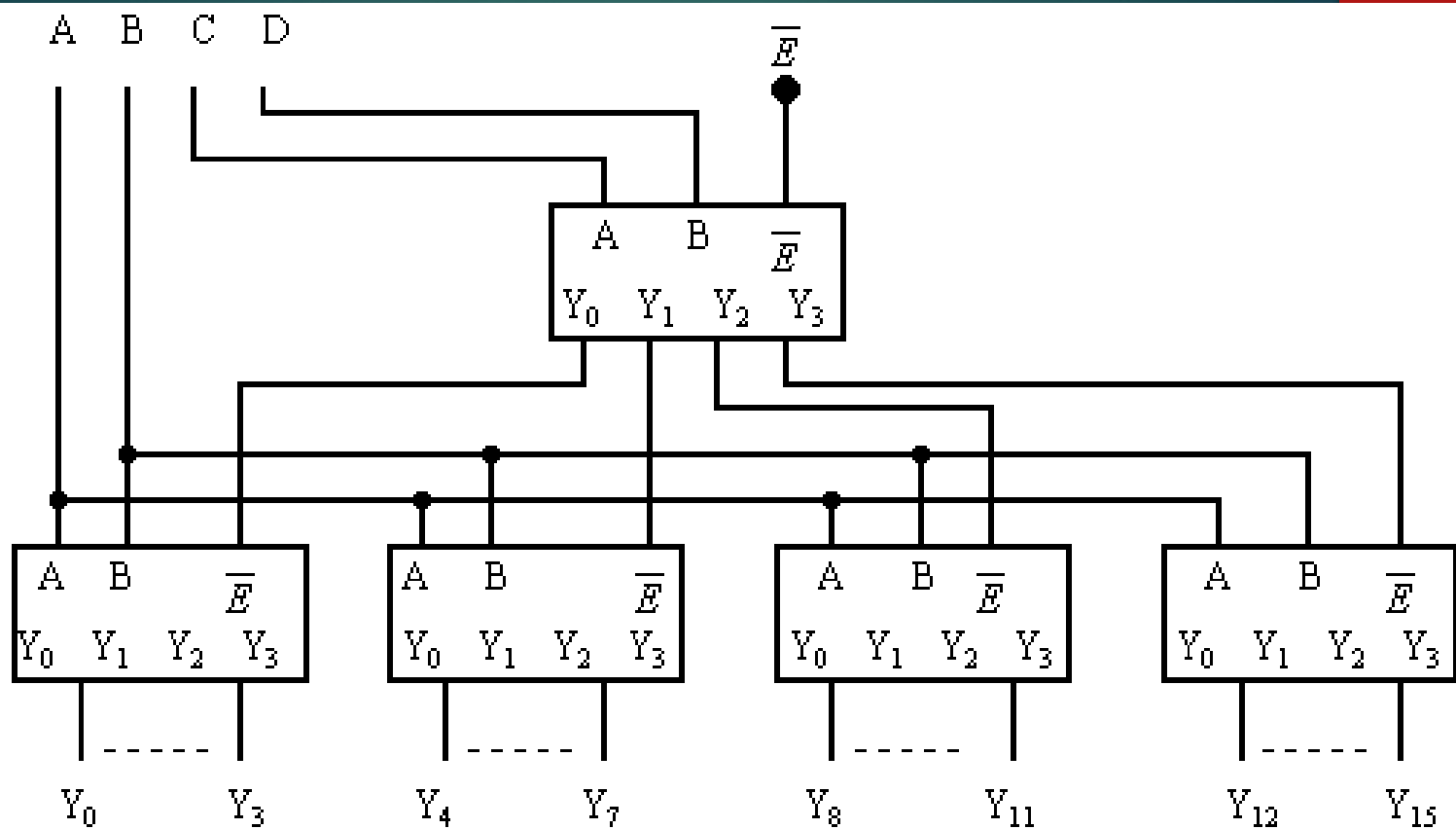

5片2—4译码器构成4—16译码器。第一层的一个译码器用作选片。 $\overline{E}=0$ 时， $C D=00$ 时选中左边一片，译出 $Y_0 \dots Y_3$ ；依此类推。

\overline{E} 用作扩展（续）

3-8译码器扩展为4-16译码器

 


\overline{E} 用作选通（作用二）


为什么需要选通？

针对门电路的传输延迟造成的竞争、冒险问题提出的。

 二输入AND门（OR门）的输入为A和 \overline{A} 时， \overline{A} 滞后于A，则Y会出现尖峰信号。




与非门上升沿有尖峰

 


理想情况：
 $Y = \overline{A} \overline{A} = 1$

负向尖峰

 


或非门下降沿有尖峰

 

正向尖峰

\overline{E} 端用于选通 (续)


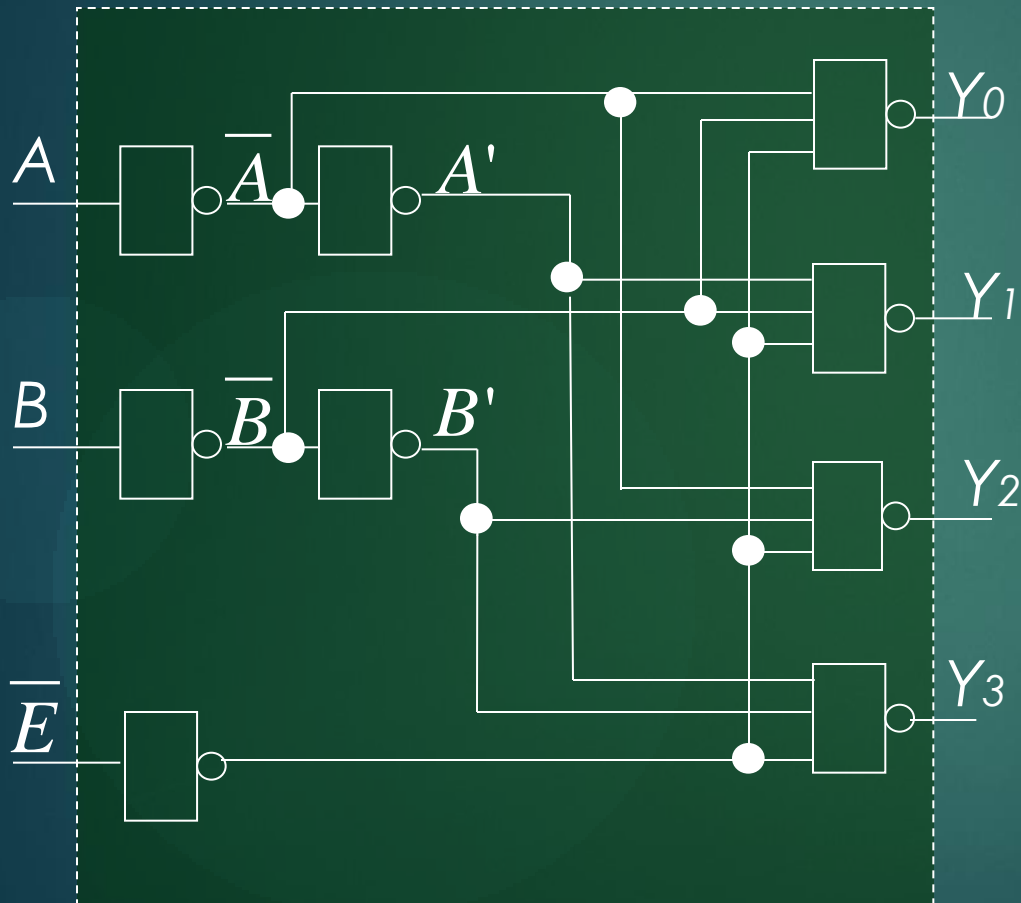


译码器中设置二级缓冲，目的是均衡负载，但是由于信号传输的延迟，会在输出端产生“0”重叠 (Overlap) 和尖峰信号 (有些书中称为毛刺，英文词为: Spike, Glitch)。



为消除尖峰和重叠，增加了 \overline{E} 。

延迟产生尖峰

  若A B同时到来(无偏移Skew)。从功能表上分析，A B从“11”变到“00”时，输出应从 $Y_3=0$ 变成 $Y_0=0$ ， Y_1Y_2 保持为“1”。但是，由于门的传输延迟，造成 Y_1, Y_2 上出现了尖峰，同时， Y_3, Y_0 有一段时间同时为“0”，即零重叠。




延迟产生尖峰

  


延迟产生尖峰

 当A B从“11”变到“00”时，输出应从 $Y_3=0$ 变成 $Y_0=0$ 。
假设A B不能同时到来，存在偏移(Skew)，导致尖峰信号更宽。




$t_{\text{overlap}} = 1$ 级延迟

 

$t_{\text{spike}} = t_{\text{skew}} + 1$ 级延迟
 t_{spike} 加宽、两处出现零重叠

\overline{E} 端覆盖输入的变化

 在A B变化期间，输出是不稳定的，可能会出现尖峰信号。加一个能覆盖输入变化的正脉冲($\overline{E}=1$)，使得A B变化期间强制 $Y_0-Y_3=1$ ，既可消除输出端的干扰。




抑制尖峰和零重叠的正信号应提前（或同时）于译码器的变量输入变化前到来，正信号撤除应滞后于变量输入的变化(至少滞后1级缓冲的延迟)。
 \overline{E} 也不能太宽，否则速度会慢。


\overline{E} 端功能

使用 \overline{E} 来抑制零重叠和尖峰，译码器的输出波形变窄了。

不使用 \overline{E}

 

使用 \overline{E}

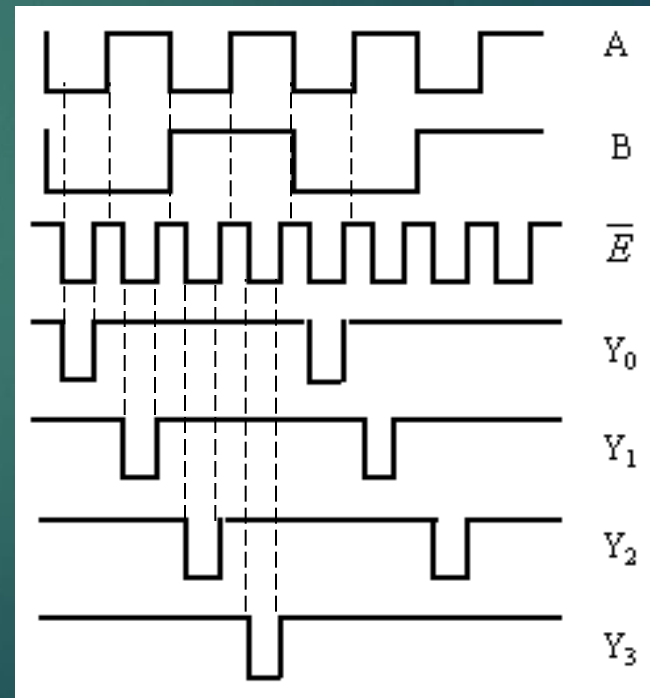

有多个使能端的译码器件

器件一、编号：**74LS(HCT, HC) 138:**

功能：**3-8 译码器 (3个使能端)**


器件二、编号：**74 LS (HCT, HC) 154**

功能**4-16 译码器 (2个使能端)**

(前面介绍的器件型号为:74 x x 139 双2-4译码器)


功能表

输 入				输 出								
E_1	$\overline{E_{2A}} + \overline{E_{2B}}$	A	B	C	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
×	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
0	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

 

4-2 三输入变量译码器的逻辑图

功 能 表

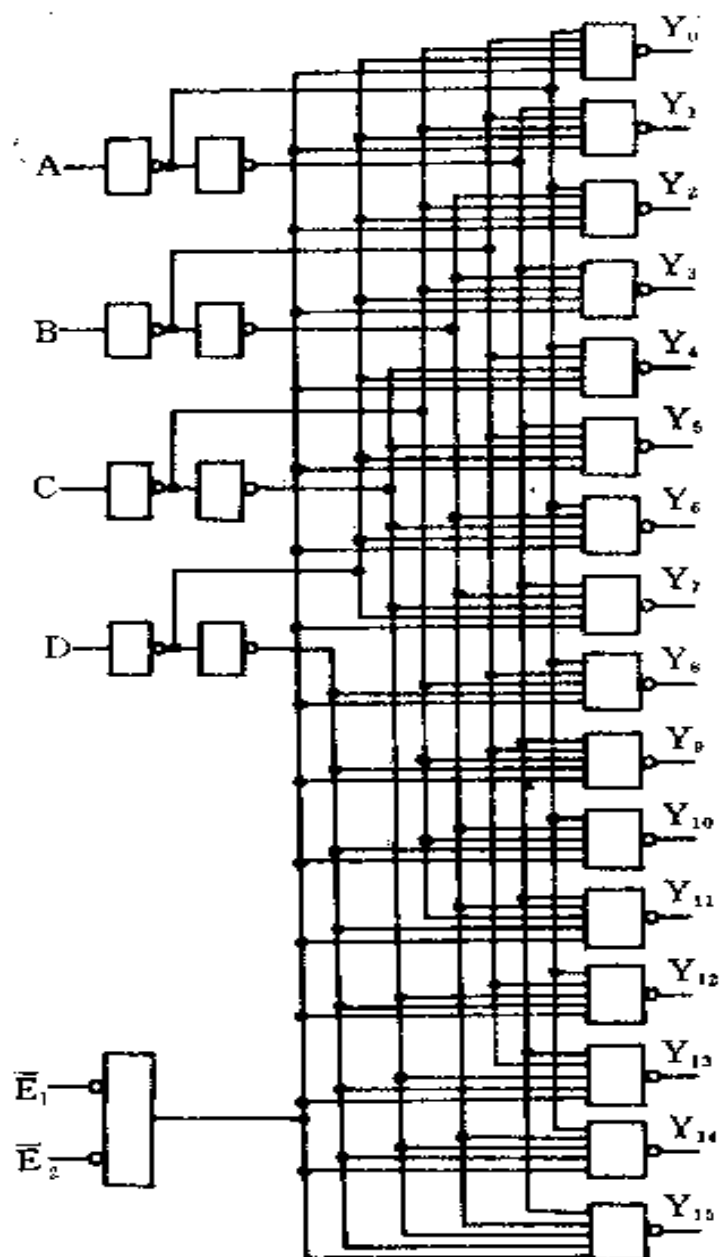


\bar{E}_1	\bar{E}_2	A	B	C	D	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7	Y_8	Y_9	Y_{10}	Y_{11}	Y_{12}	Y_{13}	Y_{14}	Y_{15}
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


图 4-3 四输入变量译码器逻辑图

\overline{E} 用作扩展 (续)

具有多个使能端的3-8译码器扩展为4-16译码器

 

用3—8译码器分配地址区

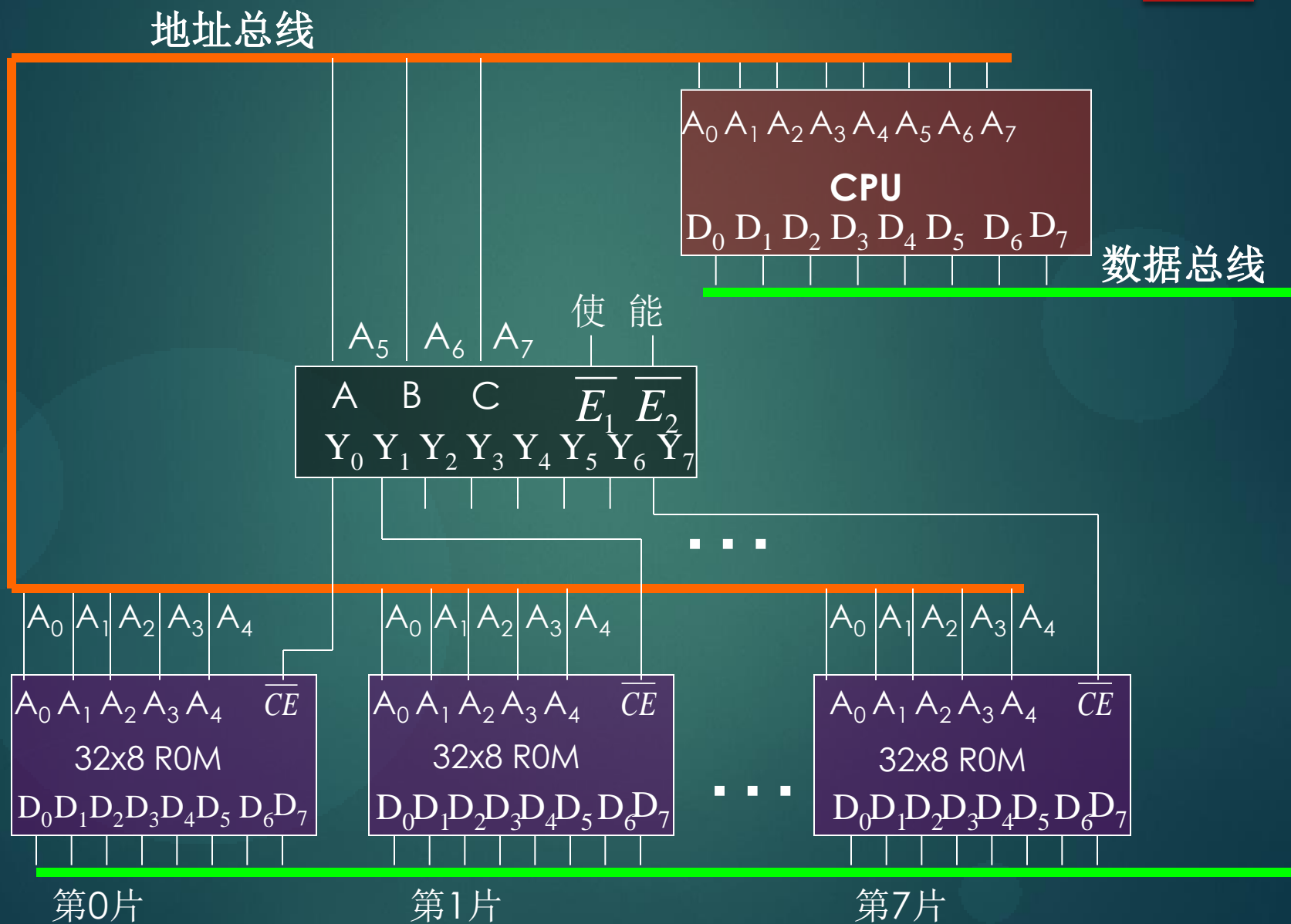

用3—8译码器分配地址区（续）

- ▶ CPU的地址空间：A₇~A₀ 共有256个地址空间
- ▶ 每个ROM有32个地址空间


地址空间的对应关系如图：

CPU地址空间		ROM地址空间	
00000000~00011111	(0~31)	00000~11111	第0片ROM
00100000~00111111	(32~63)	00000~11111	第1片ROM
01000000~01011111	(64~95)	00000~11111	第2片ROM
01100000~01111111	(96~127)	00000~11111	第3片ROM
10000000~10011111	(128~159)	00000~11111	第4片ROM
10100000~10111111	(160~191)	00000~11111	第5片ROM
11000000~11011111	(192~223)	00000~11111	第6片ROM
11100000~11111111	(224~255)	00000~11111	第7片ROM

用译码器完成地址分配


地址线有**10**位，可以表示 $2^{10}=1\text{K}$ 个地址空间；
地址线有**20**位，可以表示 $2^{20}=1\text{M}$ 个地址空间；
地址线有**30**位，可以表示 $2^{30}=1\text{G}$ 个地址空间；
32位地址可以表示**4G**地址；
16M存储器需要**24**位地址。

1 Mx8存储器的地址译码结构

 

译码器的其他应用


2-4译码器用作数据分配器（Demultiplexer）

 

数据分配：将输入数据在地址控制下连接到多个输出通道。

\overline{E}	A	B	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
0/1	0	0	0/1	1	1	1
0/1	1	0	1	0/1	1	1
0/1	0	1	1	1	0/1	1
0/1	1	1	1	1	1	0/1

两位数据分配器

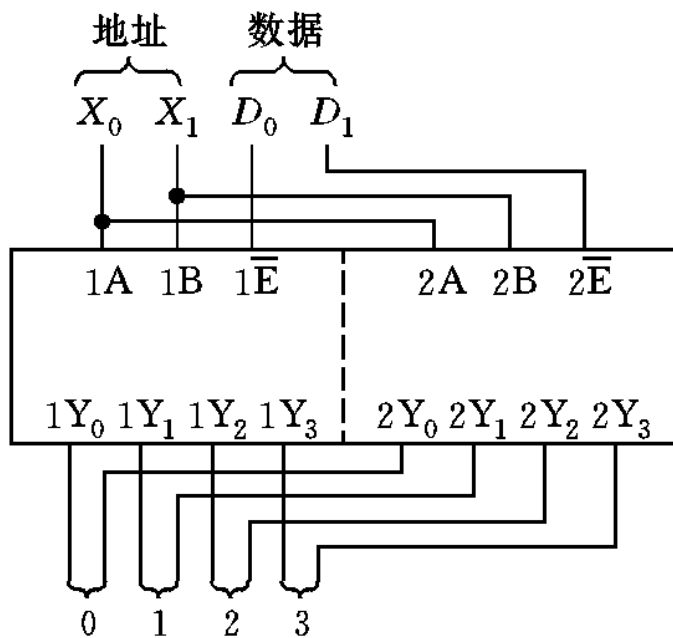

地址		输 出							
X_0	X_1	1Y ₀	2Y ₀	1Y ₁	2Y ₁	Y ₂	2Y ₂	1Y ₃	2Y ₃
0	0	D_0	D_1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	D_0	D_1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	D_0	D_1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	D_0	D_1