

《数字逻辑》 Digital Logic

Verilog介绍 (1)

北京工业大学软件学院
王晓懿

Verilog是什么？

- ▶ 硬件描述语言 VS 编程语言
 - ▶ 并行结构 VS 顺序执行的语句
- ▶ 使用Verilog语言的子集
 - ▶ 可综合语句 VS 仿真语句

Verilog数据类型：Bit-vector



取值	含义
0	逻辑0
1	逻辑1
X	未知值
Z	高阻态

- ▶ 未知值表示可能为0,1, Z或正在变化中间状态

使用wire描述线网

```
wire [15:0] instruction;  
wire [15:0] memory_req;  
wire [ 7:0] small_net;
```

- ▶ 无法检查线网数据类型是否匹配!

  

常量

4'b10_11

仅用于增强
可读性

基数
(d,b,o,h)

数据长度
(比特数)

▶ 二进制“字符串”

□ 8'b0000_0000

□ 8'b0xx0_1xx1

▶ 十六进制“字符串”

□ 32'h0a34_def1

□ 16'haxxx

▶ 十进制“字符串”

□ 32'd42


采用的Verilog语言子集

- ▶ 用于仿真的语句
- ▶ 可综合的语句
- ▶ 编码规范
- ▶ 注释文档

常用Verilog程序类型

- ▶ 描述门结构的Verilog程序
(Structural Verilog)

Verilog模块声明


 


```
module adder( input    [3:0] a_i,  
              input    [3:0] b_i,  
              output    cy_o ,  
              output    [3:0] sum_o );  
    // HDL对加法器的功能描述  
endmodule
```

端口需要指定信号位数
以及是输入还是输出

注意声明最后的分号


模块中使用其他模块的实例

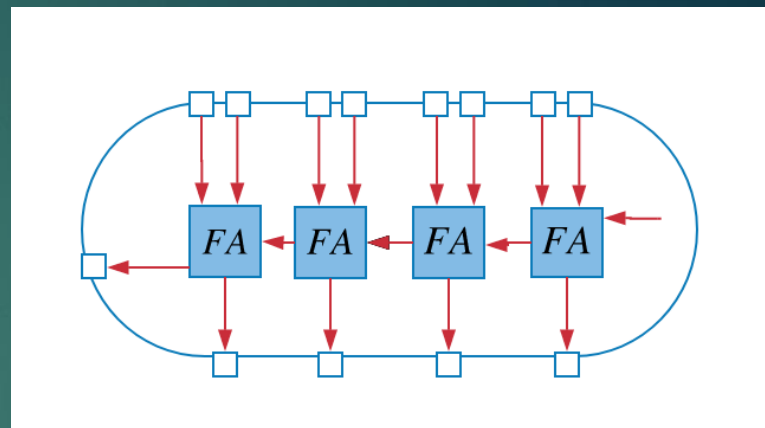 

```
module adder( input    [3:0] a_i ,
              input    [3:0] b_i ,
              output    cy_o ,
              output    [3:0] sum_o );

    wire c0, c1, c2;
    FA fa0( ... );
    FA fa1( ... );
    FA fa2( ... );
    FA fa3( ... );

endmodule
```


 


```
module FA( input a_i, b_i, cy_i,
           output cy_o, sum_o );

    // 1位全加器的HDL描述

endmodule
```

连接使用模块的实例

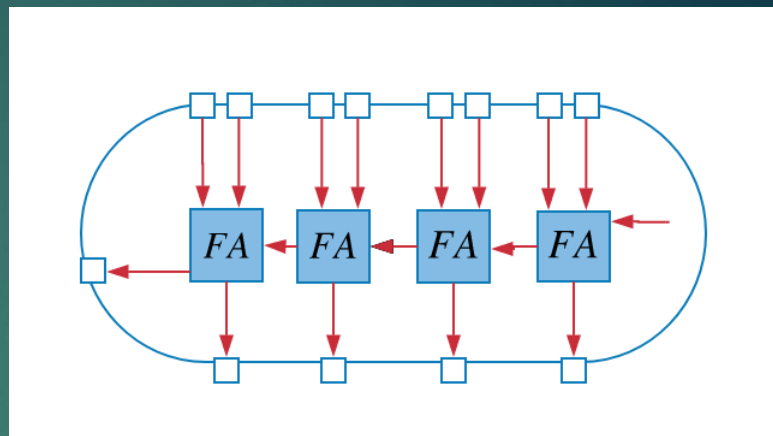 

```

module adder( input    [3:0] a_i ,
               input    [3:0] b_i ,
               output    cy_o ,
               output    [3:0] sum_o );

    wire c0, c1, c2;
    FA fa0( a_i[0], b_i[0], 1'b0, c0, sum_o[0] );
    FA fa1( a_i[1], b_i[1], c0, c1, sum_o[1] );
    FA fa2( a_i[2], b_i[2], c1, c2, sum_o[2] );
    FA fa3( a_i[3], b_i[3], c2, cy_o, sum_o[3] );

endmodule
    
```

进位链

形参与实参

► 按位置匹配形参与实参

```
module FA( input a_i, b_i, cy_i,
           output cy_o, sum_o );
    // 1位全加器的HDL描述
endmodule
```

```
FA fa0 ( a_i[0], b_i[0], 1'b0, c0, sum_o[0] );
```

► 按名称匹配形参与实参

```
FA fa0 ( .a_i (a_i[0])
        , .b_i (b_i[0])
        , .cy_i(1'b0)
        , .cy_o(c0)
        , .sum_o(sum_o[0])
        );
```

提示:

虽然在PPT中为了节省空间采用了按位置匹配参数的方法,在实际代码采用按名称匹配参数更不容易出错。

如何实现全加器？ 使用原语器件

► 内置的原语器件

and, nand, or, nor, xor, xnor, not, buf

and	0	1	x	z
0	0	0	0	0
1	0	1	x	x
x	0	x	x	x
z	0	x	x	x

or	0	1	x	z
0	0	1	x	x
1	1	1	1	1
x	x	1	x	x
z	x	1	x	x

xor	0	1	x	z
0	0	1	x	x
1	1	0	x	x
x	x	x	x	x
z	x	x	x	x

not	input	output
	0	1
	1	0
	x	x
	z	x

► 可以通过真值表自定义原语器件

使用自定义原语实现全加器

```
primitive AddCarry(cy_o, cy_i,
                  a_i, b_i);
```

```
    output cy_o;
```

```
    input  cy_i, a_i, b_i;
```

```
table
```

```
//  cy_i  a_i  b_i  :  cy_o
```

```
0 0      0      : 0 ;
```

```
0 0      1      : 0;
```

```
0 1      0      : 0;
```

```
0 1
```

```
1 0
```

```
1 0
```

```
1 1
```

```
1 1
```

```
endtable
```

```
primitive AddSum(sum_o, cy_i,
                  a_i, b_i);
```

```
    output sum_o;
```

```
    input  cy_i, a_i, b_i;
```

```
table
```

```
//  cy_i  a_i  b_i  :  sum_o
```

```
0 0      0      : 0 ;
```

```
0 0      1      : 1;
```

```
0 1      0      : 1;
```


```
module FA( input a_i, b_i, cy_i,
            output cy_o, sum_o );
```

```
    AddSum s(sum_o, cy_i, a_i, b_i);
```


```
    AddCarry c(cy_o, cy_i, a_i, b_i);
```

```
endmodule
```

使用门电路实现全加器

 
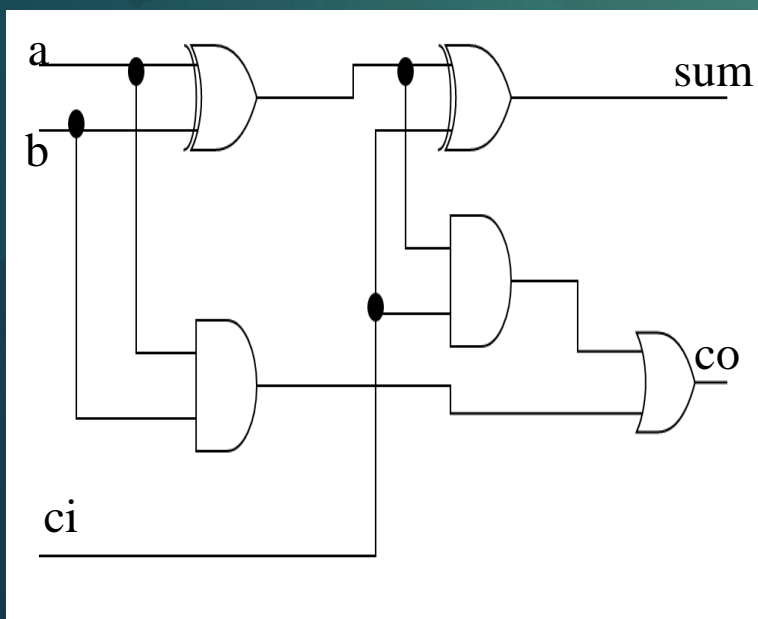
```
module HA( output cy_o, output sum_o,  
           input a_i, input b_i);  
    xor(sum_o, a_i, b_i);  
    and(cy_o, a_i, b_i);  
endmodule
```



```
module FA( output cy_o, output sum_o,  
           input a_i, input b_i, input cy_i);  
    wire s0, c1, c2;  
    // 第一个半加器  
    HA ha0 (c1, s0, a_i, b_i);  
    // 第二个半加器  
    HA ha1 (c2, sum_o, s0, cy_i);  
    or g0 (cy_o, c1, c2);  
endmodule
```

常用Verilog程序类型

- ▶ 描述数据流的Verilog程序
(Dataflow Verilog)

模块的接口与实现

▶ 接口：

- ▶ 模块声明中的输入与输出**Port**
- ▶ 模块文档中声明的功能

▶ 原则：

- ▶ 无论模块内部如何实现，不能影响外部对模块的使用
- ▶ 以4选1数据选择器为例

赋值语句 (assignments)

```
module mux4( input  a_i, b_i, c_i, d_i,
             input [1:0] sel_i,
             output z_o );
```

```
wire t0, t1;
```

```
assign z_o = ~((t0 | sel_i[0]) & (t1 | ~sel_i[0]));
assign t1  = ~((sel_i[1] & d_i) | (~sel_i[1] & b_i));
assign t0  = ~((sel_i[1] & c_i) | (~sel_i[1] & a_i));
```

```
endmodule
```

Verilog语言定义的操作符

赋值语句的先后顺序不影响结果！因为它们是并行执行的。

每当输入信号变化时，赋值语句就会被执行（正如你对组合逻辑所期望的）。注意不要写出死循环。

使用 ? : 语句实现4输入输入选择器

```
module mux4( input  a_i, b_i, c_i, d_i,
              input [1:0] sel_i,
              output z_o );

assign z_o = ( sel_i == 0 ) ? a_i :
              ( sel_i == 1 ) ? b_i :
              ( sel_i == 2 ) ? c_i :
              ( sel_i == 3 ) ? d_i : 1'b0;

endmodule
```

当sel_i未定义时，可以将未知值进行传播，使得输出也变为红色显示的未定义值

Verilog中常用运算符

Symbol	Operation	Symbol	Operation
+	binary addition		
-	binary subtraction		
&	bitwise AND	&&	logical AND
	bitwise OR		logical OR
^	bitwise XOR		
~	bitwise NOT	!	logical NOT
= =	equality		
>	greater than		
<	less than		
{ }	concatenation		
?:	conditional		

常用Verilog程序类型

- ▶ 描述行为的Verilog程序
(RTL Verilog)

使用“always”语句

```
module mux4( input  a_i, b_i, c_i, d_i,
              input [1:0] sel_i,
              output reg z_o );
    reg t0, t1;

    always_comb // 等价于 always @(*)
    begin
        t0 = (sel_i[1] & c_i) | (~sel_i[1] & a_i);
        t1 = ~((sel_i[1] & d_i) | (~sel_i[1] & b_i));
        t0 = ~t0;
        z_o = ~(t0 | sel_i[0]) & (t1 | ~sel_i[0]);
    end

endmodule
```

注意！

在always语句的begin/end代码块中，可以认为语句是**顺序执行**的。

同一变量的最后一个赋值语句为输出时变量的返回值。
输入变量变化后经过延迟输出变量随之变化。

在“always”语句中使用更多的控制语句

```
module mux4( input  a_i, b_i, c_i, d_i,
              input  [1:0] sel_i,
              output reg z_o );
```

```
always @(*)
begin
    if (sel_i == 2'd0 )
        z_o = a_i;
    else if (sel_i == 2'd1 )
        z_o = b_i;
    else if (sel_i == 2'd2 )
        z_o = c_i;
    else if (sel_i == 2'd3 )
        z_o = d_i;
    else
        z_o = 1'bx;
end
```

```
always @(*)
begin
    case ( sel_i )
        2'd0 : z_o = a_i;
        2'd1 : z_o = b_i;
        2'd2 : z_o = c_i;
        2'd3 : z_o = d_i;
        default : z_o = 1'bx;
    endcase
end
```

情况列举不全的case语句?

```
module mux3( input  a_i, b_i, c_i,
              input [1:0] sel_i,
              output reg z_o );
```

```
always @(*)
```

```
begin
```

```
    case ( sel_i )
```

```
        2'd0 : z_o = a_i;
```

```
        2'd1 : z_o = b_i;
```

```
        2'd2 : z_o = c_i;
```

```
    endcase
```

```
end
```

```
endmodule
```

如果sel_i = 3, 数据选择器输出保持为前一次输出的值!

还是组合逻辑吗?

情况列举不全的case语句?

```
module mux3( input  a_i, b_i, c_i,  
             input [1:0] sel_i,  
             output reg z_o );
```

```
always @(*)
```

```
begin
```

```
    case ( sel_i )
```

```
        2'd0 : z_o = a_i;
```

```
        2'd1 : z_o = b_i;
```

```
        2'd2 : z_o = c_i;
```

```
        default : z_o = 1'bx;
```

```
    endcase
```

```
end
```

```
endmodule
```

通过default语句避免未赋值的case

参数化的模块

默认值

```
module mux4 #( parameter WIDTH = 1 )  
    ( input  [WIDTH-1:0] a_i, b_i, c_i, d_i,  
      input  [1:0] sel_i,  
      output [WIDTH-1:0] z_o );
```

```
    wire [WIDTH-1:0] t0, t1;
```

```
    assign t0 = (sel_i[1] ? c_i : a_i);
```

```
    assign t1 = (sel_i[1] ? d_i : b_i);
```

```
    assign z_o = (sel_i[0] ? t0 : t1);
```

```
endmodule
```

实例化

```
mux4#(32) alu_mux  
( .a_i (op1),  
  .b_i (op2),  
  .c_i (op3),  
  .d_i (op4),  
  .sel_i(alu_mux_sel),  
  .z_o(alu_mux_out) );
```

参数化的模块有利于模块复用

采用何种Verilog描述？

- ▶ 无论用何种方式描述，对外提供接口要一致
- ▶ 可以借助工具综合、转化描述
- ▶ 需要理解掌握底层描述方式

加法器数据流描述

```
// Dataflow description of four-bit adder

// Verilog 2001, 2005 module port syntax

module binary_adder (
    output [3: 0]      Sum,
    output             C_out,
    input [3: 0]      A, B,
    input             C_in
);

    assign {C_out, Sum} = A + B + C_in;
endmodule
```



► 编写Verilog测试程序 (Testbench)

Testbench I

时间单位/精度

```
'timescale 1 ns / 1 ns
```

```
module testbed();
```

无输入输出

```
    reg [3:0] y; reg [3:0] x;
```

```
    wire c_out; wire [3:0] sum;
```

```
    adder A0(c_out, sum, x, y);
```

实例化被测模块

```
initial
```

```
    begin
```

```
        $dumpfile("dump.vcd");
```

输出波形文件

```
        $dumpvars;
```

```
        $display("display info here");
```

```
        $monitor("%g\t %b %b %b %b", $time,  
                x, y, sum, c_out);
```

输出调试信息

```
end
```

Testbench II

```
initial
begin //SIGNAL x
    x = 4'b1001;
    #25000
    x = 4'b1110;
    #25000 ;
end
initial
begin //SIGNAL y
    y = 4'b0001;
    #25000
    y = 4'b0011;
    #25000 ;
end

initial #250000 $finish;
endmodule
```

使用initial块生成输入信号

延时

设置仿真结束时间

仿真波形

选择要显示的波形

From:

0ps

To:


250,000ps

Get Signals

Radix ▼



100%

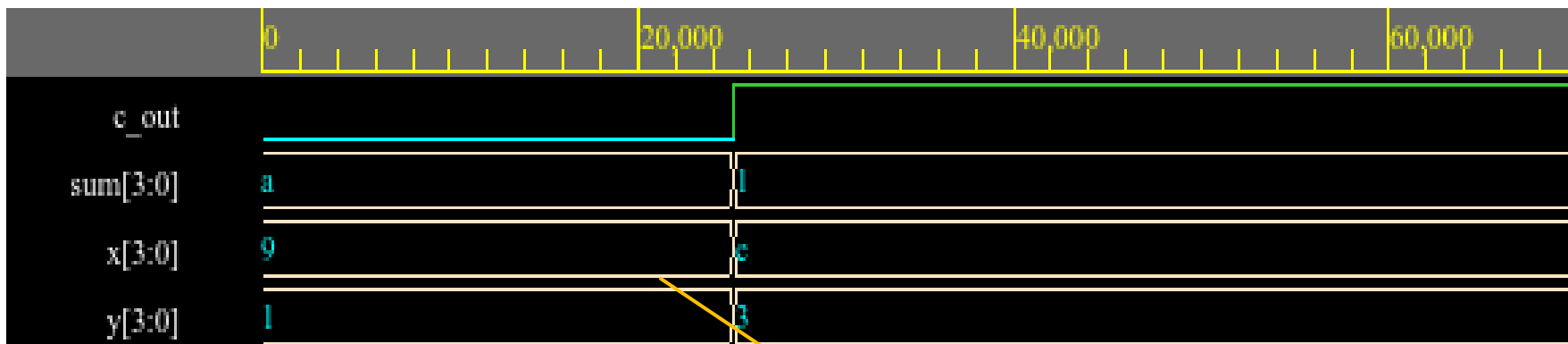

波形图

使用仿真器验证逻辑设计

▶ EDA Playground

▶ <https://www.edaplayground.com/>

▶ 使用教育邮箱注册

► 译码器的Verilog描述

二-四译码器

// Gate-level description of two-to-four-line decoder
// Refer to Fig. 4.19 with symbol *E* replaced by *enable*, for clarity.

```
module decoder_2x4_gates (D, A, B, enable);  
    output      [0: 3]      D;  
    input       A, B;  
    input       enable;  
    wire        A_not,B_not, enable_not;  
  
    not  
    G1 (A_not, A),  
    G2 (B_not, B),  
    G3 (enable_not, enable);  
    nand  
    G4 (D[0], A_not, B_not, enable_not),  
    G5 (D[1], A_not, B, enable_not),  
    G6 (D[2], A, B_not, enable_not),  
    G7 (D[3], A, B, enable_not);  
  
endmodule
```

// Dataflow description of two-to-four-line decoder

// See Fig. 4.19. Note: The figure uses symbol *E*, but the
// Verilog model uses *enable* to clearly indicate functionality.

```
module decoder_2x4_df (                                // Verilog 2001, 2005 syntax  
    output      [0: 3]      D,  
    input       A, B,  
                enable  
);  
    assign      D[0] = (!((A) && (!B) && (!enable))),  
                D[1] = !(*!A) && B && (!enable)),  
                D[2] = !(A && B && (!enable))  
                D[3] = !(A && B && (!enable))  
  
endmodule
```

▶ 减法器的Verilog描述