

《数字逻辑》 Digital Logic

组合逻辑 (2)

北京工业大学软件学院
王晓懿

常用组合逻辑电路


▶ 数据选择器(Data Selector)

数据选择器(Data Selector)

原理：在控制信号作用下，从多个输入中每次选中一个输出。因此又称多路开关(**Multiplexer—MUX**)。是计算机系统中使用最多的一类中规模器件。

例：4选1（4通道选1）数字选择器：

逻辑框图

 


真值表


S_1	S_0	Y
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3

$$Y = \overline{S_0}\overline{S_1}D_0 + S_0\overline{S_1}D_1 + \overline{S_0}S_1D_2 + S_0S_1D_3$$

数据选择器的内部结构

 

 
$$Y = \overline{S_0}\overline{S_1}D_0 + S_0\overline{S_1}D_1 + \overline{S_0}S_1D_2 + S_0S_1D_3$$



控制变量 $S_1 S_0$ 的组合在同一时间内只能有一个为“1”，因此输出只能选中其中的一个

数据选择器用于总线发送控制

三态门
控制总线

 


数据选择器
控制总线




想想看：数据选择器还有哪些应用？

多位结构的数字选择器

4位2选1

 


2位4选1

 

带控制端的数据选择器

逻辑框图

 

使能 (Enable) 控制端

$\overline{E} = 1$, 选择器被禁止

$\overline{E} = 0$, 选择器输出 $Y = D_i$


真值表

\overline{E}	S_1	S_0	Y
1	X	X	0
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3


$$Y = \overline{E}(\overline{S_0}\overline{S_1}D_0 + S_0\overline{S_1}D_1 + \overline{S_0}S_1D_2 + S_0S_1D_3)$$

有使能端的2位4选1数据选择器

(带互补输出: $W = \overline{Y}$)

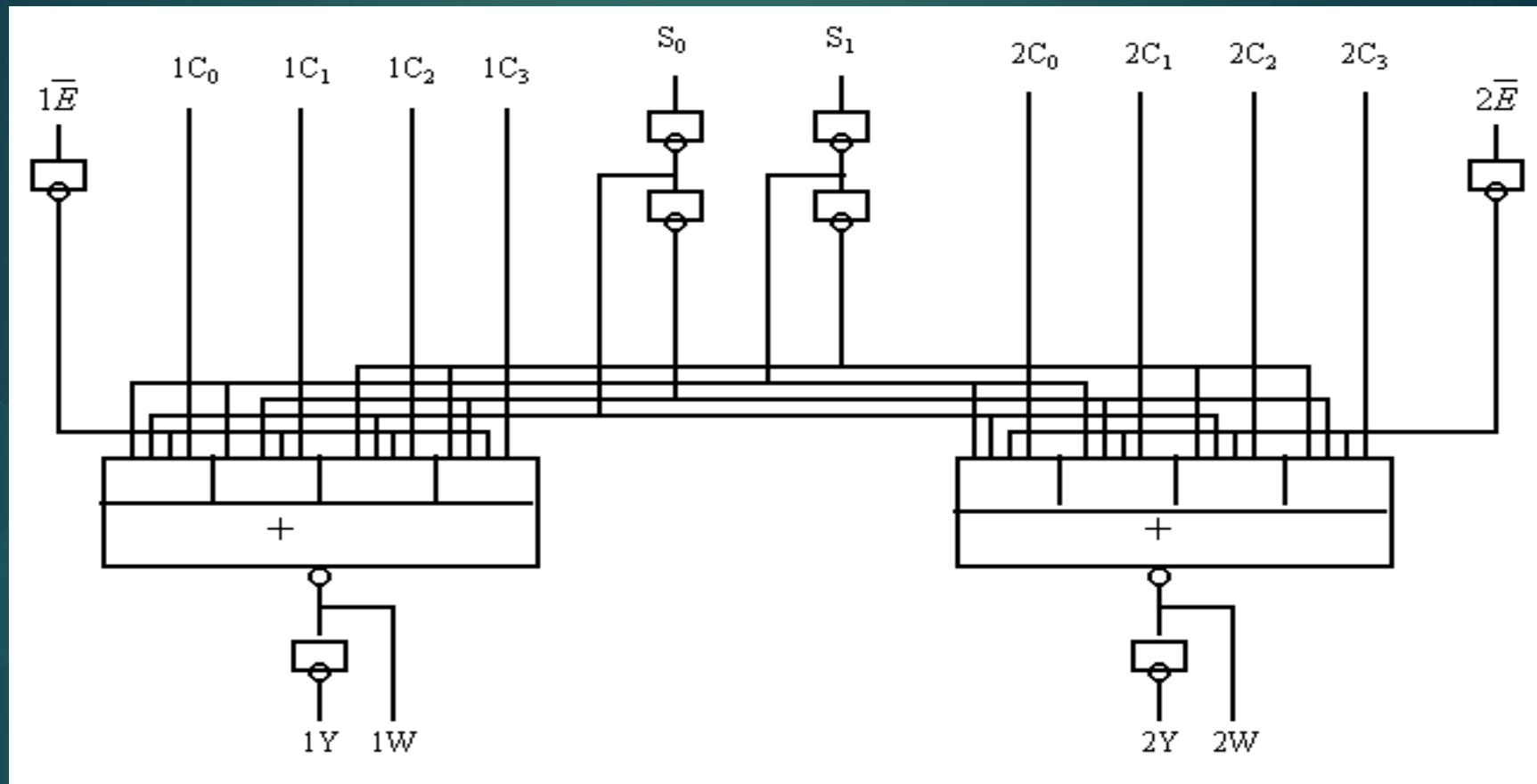


逻辑框图

 

选择器扩展：16选1选择器

中规模器件只有有限个输入，当需要更大规模电路时，就需要扩展。

 


如果手中没有16选1的选择器，
可以用8选1、4选1等扩展实现。

选择器扩展:用4选1选择器

扩展成16选1选择器

16选1功能表

S_3	S_2	S_1	S_0	Y
0	0	0	0	Y_0
		0	1	Y_1
		1	0	Y_2
		1	1	Y_3
0	1	0	0	Y_4
		0	1	Y_5
		1	0	Y_6
		1	1	Y_7
1	0	0	0	Y_8
		0	1	Y_9
		1	0	Y_{10}
		1	1	Y_{11}
1	1	0	0	Y_{12}
		0	1	Y_{13}
		1	0	Y_{14}
		1	1	Y_{15}

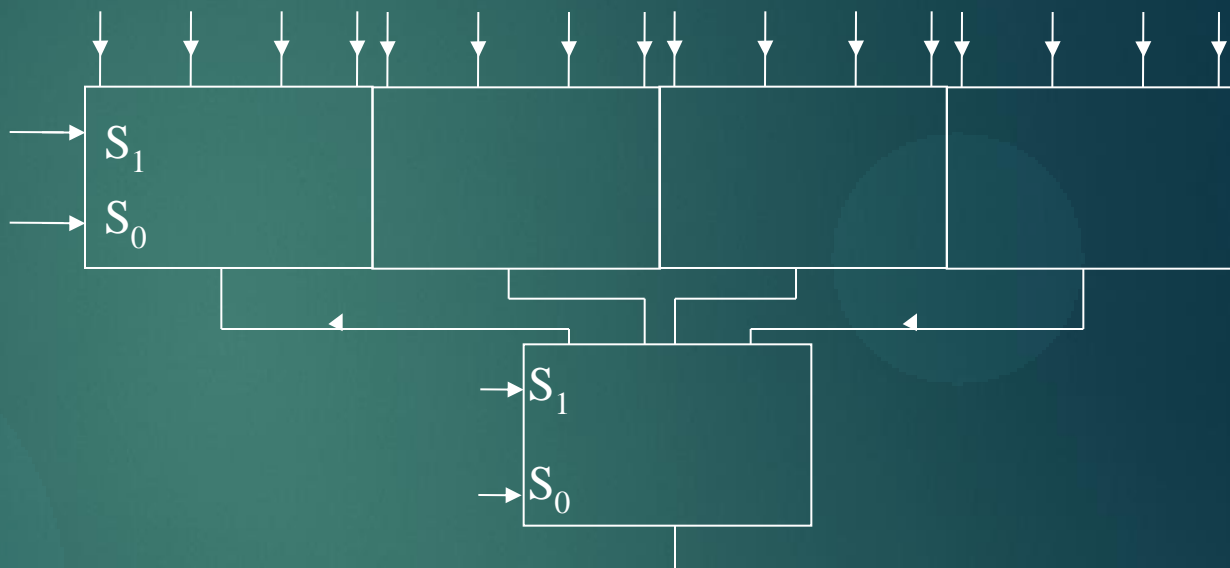


一定要选两次，分成4组，每组选出一个，再从4个中选择一次。

两种不同的扩展方案，从功能表上分析，可以先用低两位控制，也可以先用高两位控制。

选择器扩展：用双4选1选择器(无 \bar{E}) 扩展成16选1选择器(1)


选择器无选通控制端，
只能用两级选择结构

 

逻辑结构： $S_1 S_0$ 控制第一层选择， $S_3 S_2$ 控制第二层选择。

选择器扩展：用双4选1选择器(无 \bar{E}) 扩展成16选1选择器(2)

选择器无选通控制端，
只能用两级选择结构

 


P.121 图4-34

逻辑结构： $S_3 S_2$ 控制第一层选择， $S_1 S_0$ 控制第二层选择。

选择器扩展：带 \overline{E} 的双4选1选择器 扩展成16选1选择器

用译码器+带 \overline{E} 的数据选择器，一级选择就可以。

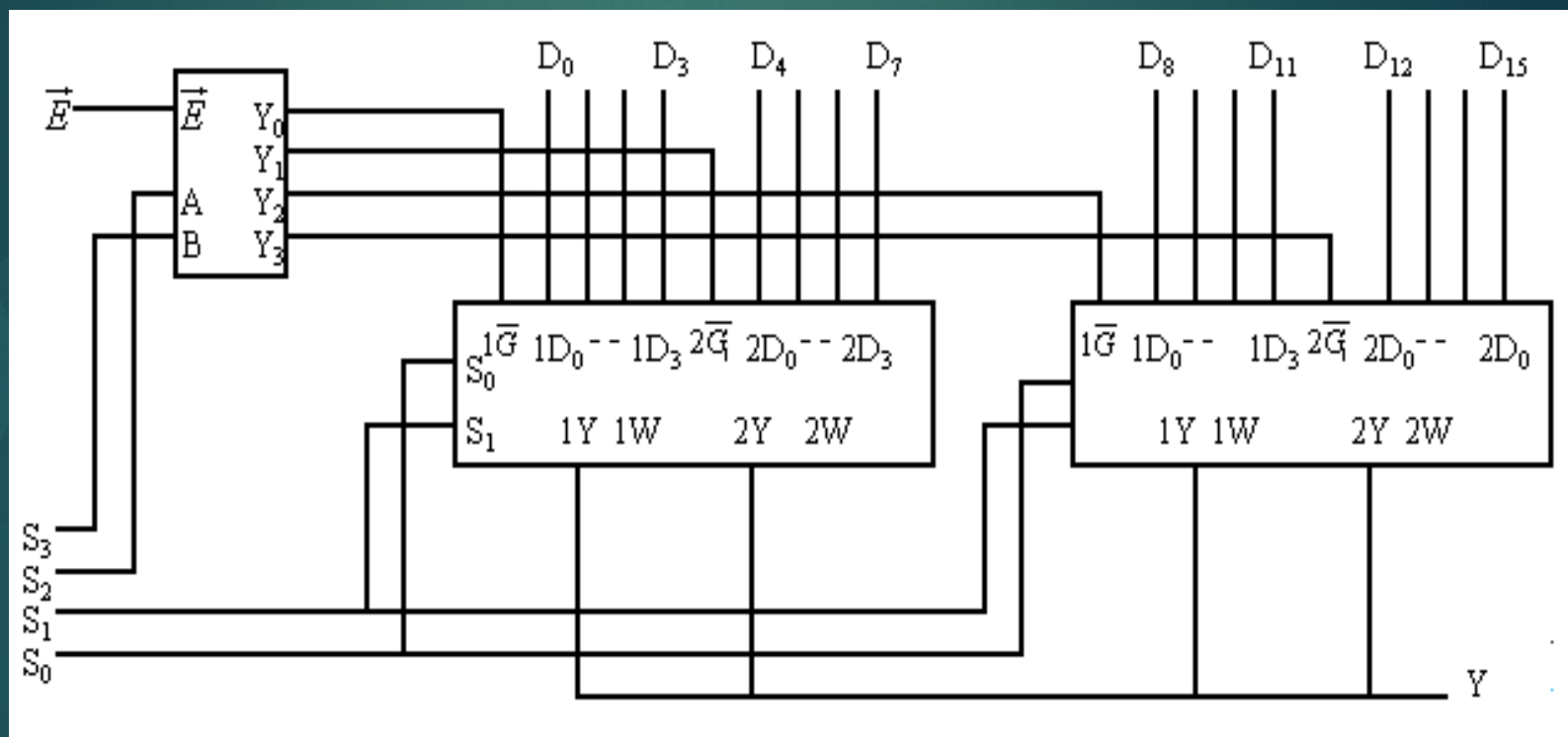


高两位控制端经译码后分别控制数据选择器的使能端，以实现扩展。输出级是三态门，因此可以“线与”。

译码器与数据选择器的比较

译码器

A	B	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

 
$$\begin{cases} Y_0 = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}} \\ Y_1 = \overline{A}\overline{\overline{B}} \\ Y_2 = \overline{\overline{A}}B \\ Y_3 = \overline{A}B \end{cases}$$



数据选择器

S_1	S_0	Y
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3
 
$$Y = \overline{S_0}\overline{S_1}D_0 + \overline{S_0}S_1D_1 + S_0\overline{S_1}D_2 + S_0S_1D_3$$




数据选择器与数据分配器


数据选择器

S_1	S_0	Y
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3

 
$$Y = \overline{S_0}\overline{S_1}D_0 + S_0\overline{S_1}D_1 + \overline{S_0}S_1D_2 + S_0S_1D_3$$



数据分配器

 


译码器实现数据分配器

 

译码器与数据选择器的比较

- ▶ 都是与非，与或非逻辑的全组合
- ▶ 都可以有E控制端，用于扩展和选通
- ▶ 都可以实现逻辑函数（最小项的全组合）
- ▶ 扩展应用：译码器都要用E，选择器可以不用E（扩展时先画真值表，找规律）
- ▶ 选择器的输出结构可以带有三态输出、OC门输出等结构，因此选择器可以用于总线发送器。

\overline{E} 用作扩展 (译码器)

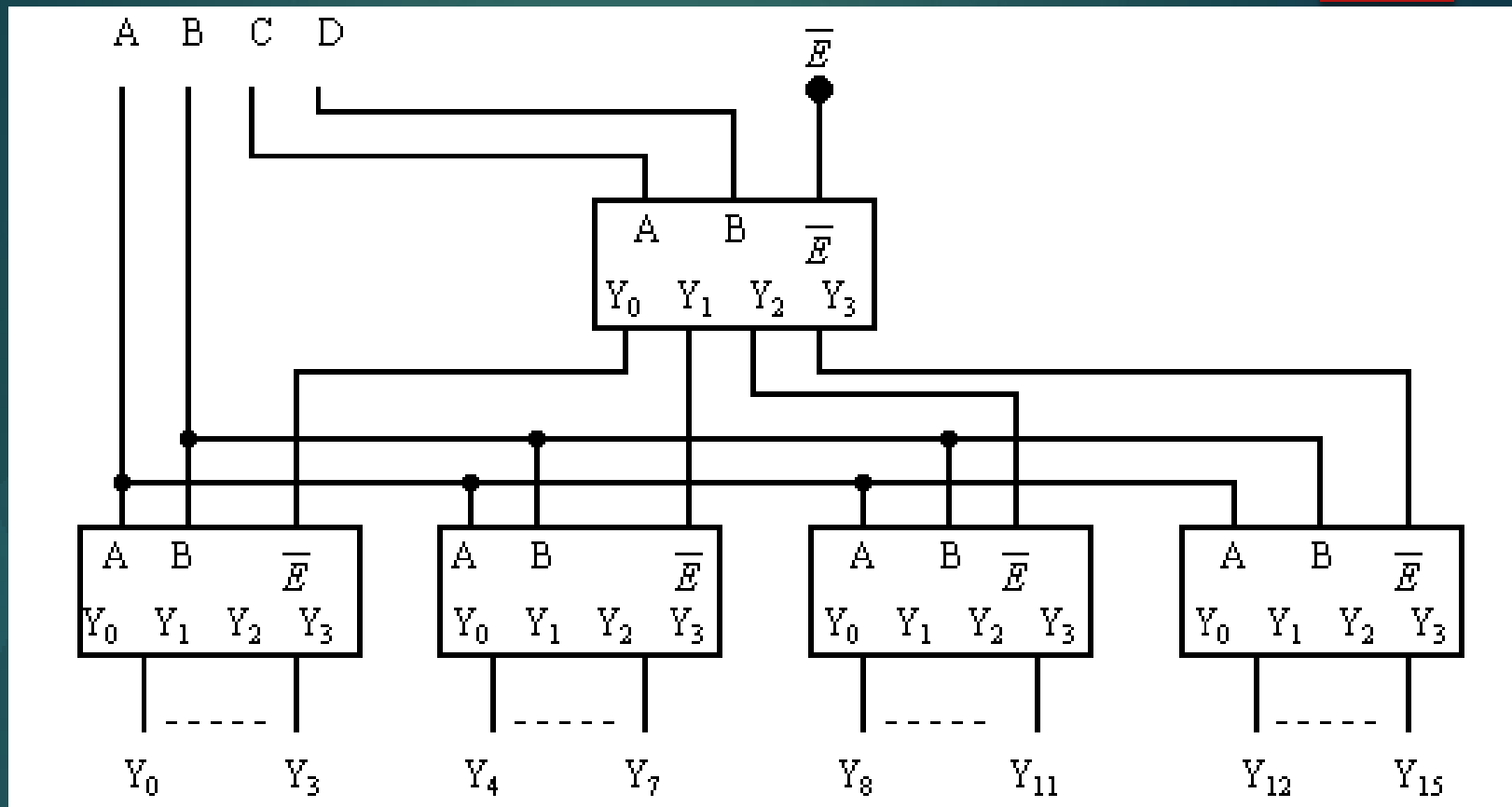


5片2—4译码器构成4—16译码器。第一层的一个译码器用作选片。 $\overline{E}=0$ 时， $C D=00$ 时选中左边一片，译出 $Y_0 \dots Y_3$ ；依此类推。

译码器实现逻辑函数

- ▶ 译码器输出可以看成是 N 个输入变量组成的 2^N 个最小项,再经一级与非门,组成“与非-与非”逻辑,既可表达“与-或”表达式。

 - ▶ 例如: $F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C = m_1 + m_2 + m_7$




数据选择器实现逻辑函数


数据选择器: 逻辑结构就是与-或表达式。

数据选择器可以看成是 N 个控制端选择 2^N 个最小项组成的“与-或”表达式。选择某些输入为“1”，就是选中这些最小项组成逻辑函数。逻辑变量接到选择控制端，逻辑表达式中包含的最小项取“1”，其余取“0”。

 
例如，用八选一数据选择器实现函数： $F = \overline{B} + \overline{A}C + A\overline{C}$



 (a) 三变量函数 $F = \overline{A}C + A\overline{C} + \overline{B}$ 的卡诺图



(b) 八选一数据选择器功能的卡诺图

 

(c) 八选一数据选择器实现三变量函数的连接图

数据选择器实现逻辑函数

8选1数据选择器可以实现4变量函数，
3个变量用在选择控制端，1个变量在数据输入。

例: $F = (\overline{A\overline{C}} + \overline{B})\overline{N} + (\overline{A\overline{C}} + \overline{A\overline{C}})N$

$$F' = A\overline{C} + \overline{B}, F'' = A\overline{C} + \overline{A\overline{C}}$$

$$F = F'\overline{N} + F''N$$

C \ A \ B	00 01 11 10			
	0	1	0	1
0	1	1	1	0
1	1	1	0	0


$$F' = A\overline{C} + \overline{B},$$

C \ A \ B	00 01 11 10			
	0	1	0	1
0	0	1	1	0
1	1	0	0	1

$$F'' = A\overline{C} + \overline{A\overline{C}}$$

8选1数据选择器实现4变量函数

S_0	S_1	S_2	输入	F'	F''	函数F的值
0	0	0	D_0	1	0	$\overline{N} \bullet 1 + N \bullet 0 = \overline{N}$
1	0	0	D_1	1	1	$\overline{N} \bullet 1 + N \bullet 1 = 1$
0	1	0	D_2	0	0	$\overline{N} \bullet 0 + N \bullet 0 = 0$
1	1	0	D_3	1	1	$\overline{N} \bullet 1 + N \bullet 1 = 1$
0	0	1	D_4	1	1	$\overline{N} \bullet 1 + N \bullet 1 = 1$
1	0	1	D_5	1	0	$\overline{N} \bullet 1 + N \bullet 0 = \overline{N}$
0	1	1	D_6	0	1	$\overline{N} \bullet 0 + N \bullet 1 = N$
1	1	1	D_7	0	0	$\overline{N} \bullet 0 + N \bullet 0 = 0$

 

常用组合逻辑电路

► 加法器

运算器

- ▶ 加法器
 - ▶ 1位加法器
 - ▶ 四位串行进位加法器
 - ▶ 快速加法器
 - ▶ 16位加法器

加法器


一、1位加法器

半加器：不考虑来自低位的进位，将两个1位的二进制数相加


输 入		输 出	
A	B	S	CO
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$S = A \oplus B$$

$$CO = AB$$

 

(a)

 

(b)

1位二进制全加器的设计与实现


(不考虑进位叫半加, 考虑进位叫全加)

真值表

输 入 输 出

X_n	Y_n	C_{n-1}	F_n	C_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

框图

 

全加器逻辑的卡诺图化简

$X_n Y_n$		00	01	11	10
C_{n-1}	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0

F_n

$X_n Y_n$		00	01	11	10
C_{n-1}	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

C_n

$$C_n = X_n Y_n + X_n C_{n-1} + Y_n C_{n-1} = X_n Y_n + (X_n + Y_n) C_{n-1}$$

$$F_n = \overline{X}_n \overline{Y}_n C_{n-1} + \overline{X}_n Y_n \overline{C}_{n-1} + X_n \overline{Y}_n \overline{C}_{n-1} + X_n Y_n C_{n-1}$$

$$= \overline{C}_{n-1} (\overline{X}_n Y_n + X_n \overline{Y}_n) + C_{n-1} (\overline{X}_n \overline{Y}_n + X_n Y_n)$$




$$= C_{n-1} \oplus (X_n \oplus Y_n)$$

实现方案一


F_n 用异或门实现

C_n 用“与非”门实现

C_n 用“与或非”门实现

   

直接由最小项用与或非
需要3级门

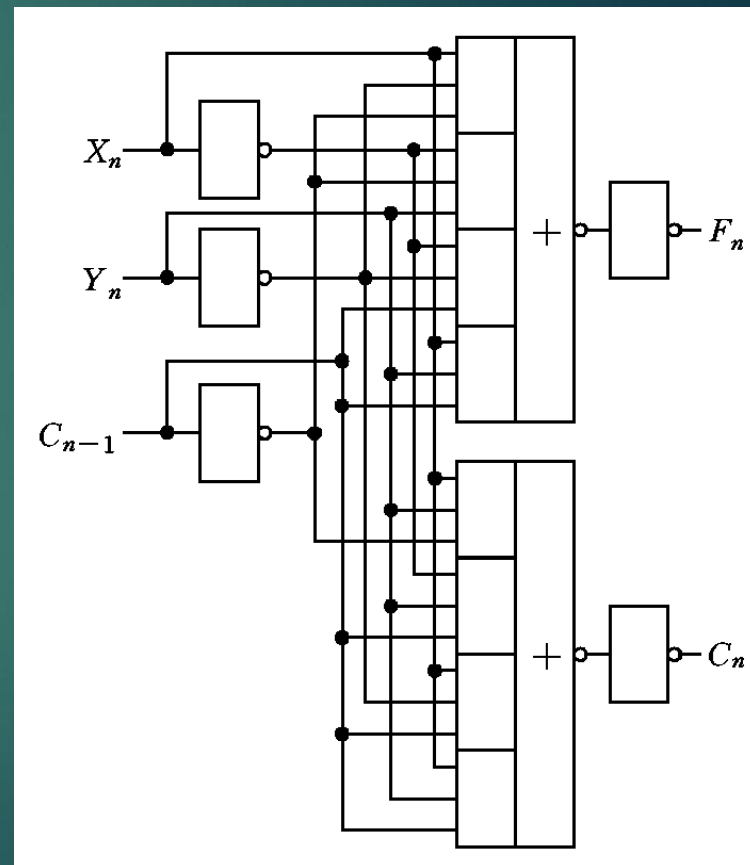

实现方案三

写 \overline{F} \overline{C} 的表达式

$$\overline{F} = \overline{X_n Y_n C_{n-1}} + \overline{X_n Y_n C_{n-1}} + \overline{X_n \overline{Y_n} C_{n-1}} + \overline{X_n Y_n \overline{C_{n-1}}}$$


$$F = \overline{\overline{F}} = \overline{\overline{X_n Y_n C_{n-1}} + \overline{X_n Y_n C_{n-1}} + \overline{X_n \overline{Y_n} C_{n-1}} + \overline{X_n Y_n \overline{C_{n-1}}}}$$

$$\overline{C_n} = \overline{X_n Y_n} + \overline{X_n C_{n-1}} + \overline{Y_n C_{n-1}}$$

$$C_n = \overline{\overline{\overline{C_n}}} = \overline{\overline{X_n Y_n} + \overline{X_n C_{n-1}} + \overline{Y_n C_{n-1}}}$$

经变换后只要2级门。

实现方案三（续）

 


多位加法器

1. 4位串行进位加法器

优点：简单

缺点：慢

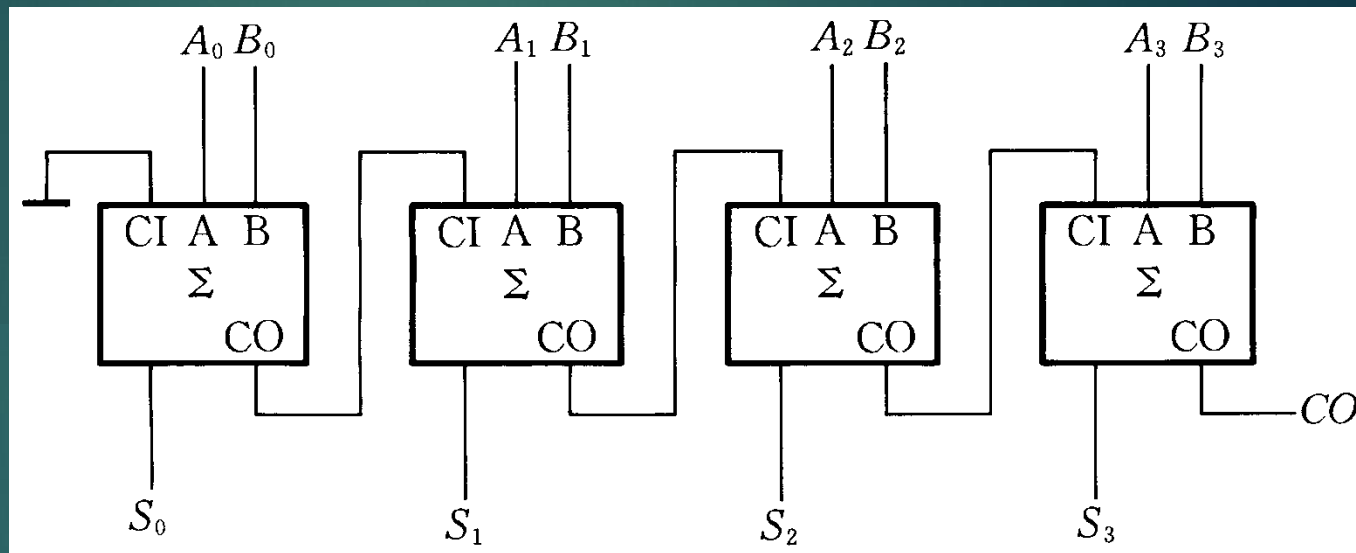

$$(CI)_i = (CO)_{i-1}$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus (CI)_i$$

$$(CO)_i = A_i B_i + (A_i + B_i)(CI)_i$$

2. 并行进位 (超前进位) 加法器

基本原理：加到第 i 位的进位输入信号是两个加数第 i 位以前各位（ $0 \sim j-1$ ）的函数，可在相加前由 A, B 两数确定。

优点：快，每1位的和及最后的进位基本同时产生。

缺点：电路复杂。

