

《数字逻辑》 Digital Logic

组合逻辑 (3)

北京工业大学软件学院
王晓懿

常用组合逻辑电路

► 编码器 (Encoder)

编码器 (Encoder)

- ▶ 编码器(Encoder)原理
- ▶ 优先编码器(Priority Encoder)
- ▶ 8-3优先编码器
- ▶ 扩展应用：16-4 优先编码器


编码器(Encoder)原理

- ▶ 功能：将译码器反过来，对应输入的每一个状态，输出一个编码。
- ▶ **4-2**编码，将输入的**4**个状态编成**2**位二进制数码； **8-3**编码，将输入的**8**个状态编成**3**位二进制数码； **BCD**编码，将**10**个输入编成**BCD**码。

编码器(Encoder)原理

例：4-2编码器 功能表

I_0	I_1	I_2	I_3	A_0	A_1
0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1

 

$$\begin{cases} A_0 = I_0 \bar{I}_1 I_2 I_3 + I_0 I_1 I_2 \bar{I}_3 = \overline{\bar{I}_0 I_1 I_2 I_3} + \overline{I_0 I_1 \bar{I}_2 I_3} \\ A_1 = I_0 I_1 \bar{I}_2 I_3 + I_0 I_1 I_2 \bar{I}_3 = \overline{\bar{I}_0 I_1 I_2 I_3} + \overline{I_0 \bar{I}_1 I_2 I_3} \end{cases}$$

8421码编码器



$$Y_3 = x_8 + x_9$$

$$Y_2 = x_4 + x_5 + x_6 + x_7$$

$$Y_1 = x_2 + x_3 + x_6 + x_7$$

$$Y_0 = x_1 + x_3 + x_5 + x_7 + x_9$$

x_9	x_8	x_7	x_6	x_5	x_4	x_3	x_2	x_1	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

8421码编码器


$$Y_3 = X_8 + X_9$$

$$Y_2 = X_4 + X_5 + X_6 + X_7$$

$$Y_1 = X_2 + X_3 + X_6 + X_7$$

$$Y_0 = X_1 + X_3 + X_5 + X_7 + X_9$$

 局限：只有互斥输入时，才能用这种编码器。即在任一时刻所有输入线中只允许有一个为“1”，否则编码器会发生混乱。必须用优先编码器。



优先编码器

当两条或两条以上线为“0”时，优先按输入编号大的编码，称优先编码器(Priority Encoder)。
以8-3优先编码器为例。



优先编码功能表

\bar{E}_i	0	1	2	3	4	5	6	7	A_0	A_1	A_2	G_s	E_0
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	1
0	X	X	X	X	X	X	0	1	1	0	0	0	1
0	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	0	0	1
0	X	X	X	X	0	1	1	1	1	1	0	0	1
0	X	X	X	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1
0	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
0	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1

7
6
5
4
3
2
1
0

(A_2, A_1, A_0 用反码编码, G_s 为编码输出, E_0 为使能输出, E_i 为使能输入)


$$\overline{A_0} = \overline{E_i} (\overline{7} + \overline{765} + \overline{76543} + \overline{7654321}) = \overline{E_i} (\overline{7} + \overline{65} + \overline{643} + \overline{6421}) \quad \text{用公式化简:}$$

$$\overline{A_1} = \overline{E_i} (\overline{7} + \overline{76} + \overline{76543} + \overline{765432}) = \overline{E_i} (\overline{7} + \overline{6} + \overline{543} + \overline{542}) \quad A + \overline{A}B = A + B$$

$$\overline{A_2} = \overline{E_i} (\overline{7} + \overline{76} + \overline{765} + \overline{7654}) = \overline{E_i} (\overline{7} + \overline{6} + \overline{5} + \overline{4})$$

$$E_0 = \overline{E_i} \overline{76543210} \quad (E_0=0, \text{表示本片没有编码, 多片相连时低位可以编码})$$

3-8优先编码器扩展为16-4优先编码器

 

若高位片有“0”输入，高位 $E_0=1$ ，应禁止低位片，以 $(A_{2\sim0})_{\text{高}}$ 作为 $(A_{2\sim0})_{16-4}$ ，高位片的 $G_s(=0)$ 作为 A_3

若高位片无“0”输入，高位 $E_0=0$ ，低位片工作，以 $(A_{2\sim0})_{\text{低}}$ 作为 $(A_{2\sim0})_{16-4}$ ，高位片的 $G_s(=1)$ 作为 A_3

编码器的Verilog描述

```
module encoder83(output x,  
                output y,  
                output z,  
                input [7:0] d);  
  
    or(x,d[4],d[5],d[6],d[7]);  
    or(y,d[2],d[3],d[6],d[7]);  
    or(z,d[1],d[3],d[5],d[7]);  
endmodule
```

```
module pri_encoder83 (  
    output [2:0] binary_out ,  
    input  [7:0] encoder_in ,  
    input  enable );  
  
    assign binary_out = ( ! enable) ? 3'd7 : (  
        (~encoder_in[7]) ? 3'd7 :  
        (~encoder_in[6]) ? 3'd6 :  
        (~encoder_in[5]) ? 3'd5 :  
        (~encoder_in[4]) ? 3'd4 :  
        (~encoder_in[3]) ? 3'd3 :  
        (~encoder_in[2]) ? 3'd2 :  
        (~encoder_in[1]) ? 3'd1 :  
        (~encoder_in[0]) ? 3'd0 : 3'd7);  
  
endmodule
```

常用组合逻辑电路

▶ 数据比较器

数据比较器

$A_3 A_2 A_1 A_0$

$B_3 B_2 B_1 B_0$

从高位开始比较,

若 $A_3 > B_3$ 则 $A > B$,

若 $A_3 < B_3$ 则 $A < B$,

若 $A_3 = B_3$ 则再比较低位

功能: 比较 A 、 B 两数大小, 判断 $A > B$ 、 $A < B$ 、 $A = B$

$A_i > B_i$ 的条件: $A_i = 1, B_i = 0$; 即 $A_i \cdot \overline{B_i} = 1$ 或 $Z = A_i \cdot \overline{A_i} \overline{B_i} = 1$

$A_i < B_i$ 的条件: $A_i = 0, B_i = 1$; 即 $\overline{A_i} \cdot B_i = 1$ 或 $W = B_i \cdot \overline{A_i} \overline{B_i} = 1$

$A_i = B_i$ 的条件: $\overline{A_i \oplus B_i} = 1$ 或 $Y = \overline{A_i \cdot \overline{A_i} \overline{B_i} + B_i \cdot \overline{A_i} \overline{B_i}} = 1$

数据比较器功能表


A_3, B_3	A_2, B_2	A_1, B_1	A_0, B_0	$A > B$	$A < B$	$A = B$
$A_3 > B_3$	X	X	X	1	0	0
$A_3 < B_3$	X	X	X	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 > B_2$	X	X	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 < B_2$	X	X	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 > B_1$	X	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 < B_1$	X	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 > B_0$	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 < B_0$	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	0	1

$$(A > B) = \overline{W_3 + Y_3 W_2 + Y_3 Y_2 W_1 + Y_3 Y_2 Y_1 W_0 + Y_3 Y_2 Y_1 Y_0}$$

表达式: $(A < B) = \overline{Z_3 + Y_3 Z_2 + Y_3 Y_2 Z_1 + Y_3 Y_2 Y_1 Z_0 + Y_3 Y_2 Y_1 Y_0}$

$$(A = B) = Y_3 Y_2 Y_1 Y_0 \quad (Y_i \text{表示 } A_i = B_i; W_i \text{表示 } A_i < B_i; Z_i \text{表示 } A_i > B_i)$$

数据比较器逻辑图

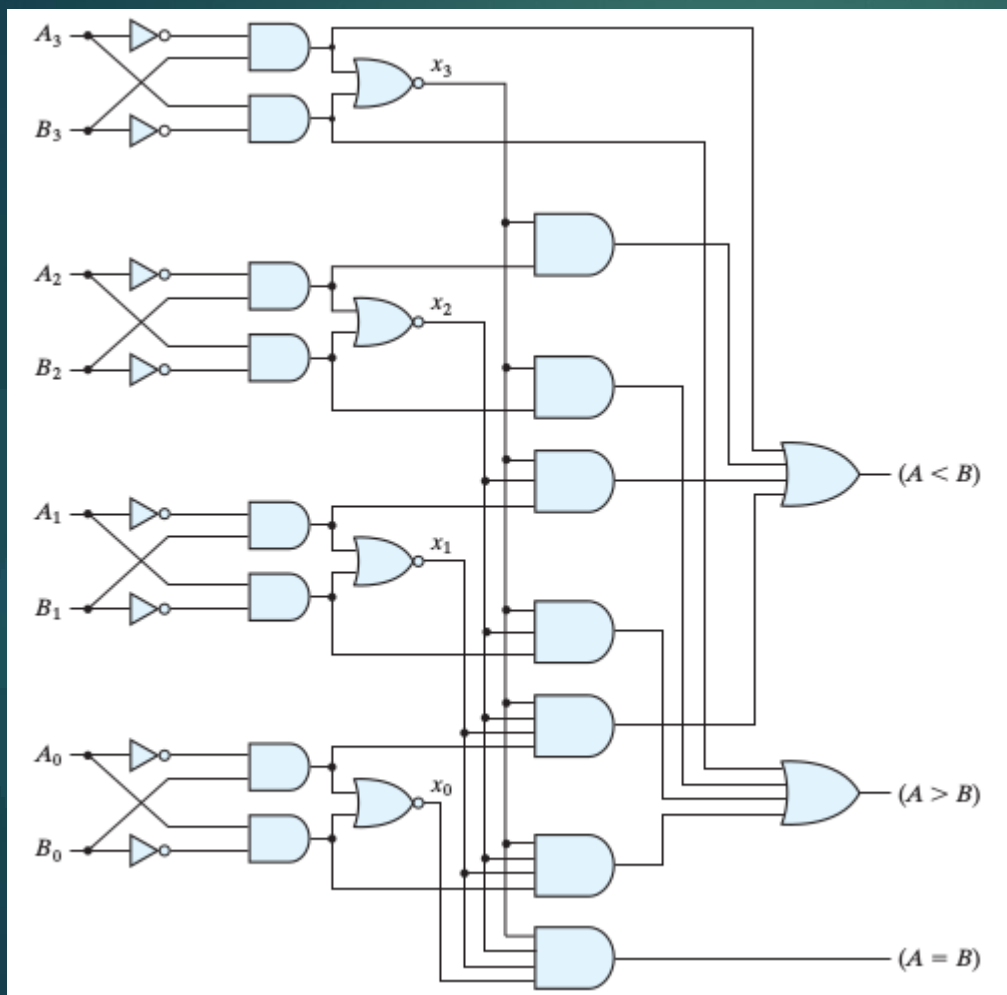

这是4位并行比较器，
一次判断4位数大小。


按此思想可以推广到
多位并行比较。

但是位数多了以后会
出现组合爆炸，因此用分段比较。

分段比较:

多片比较器构成更长位数的方法

比较器不仅输出比较结果，还要能接受其它片输出的结果。

 

8位比较器： P130 图4—45

数据比较器的Verilog描述


```
module compare(output A_lt_B, A_eq_B, A_gt_B,  
                input [3: 0] A, B );  
    assign A_lt_B = (A < B);  
    assign A_gt_B = (A > B);  
    assign A_eq_B = (A == B);  
endmodule
```

其他运算器


- ▶ 乘法器
- ▶ 算术逻辑部件ALU

乘法器
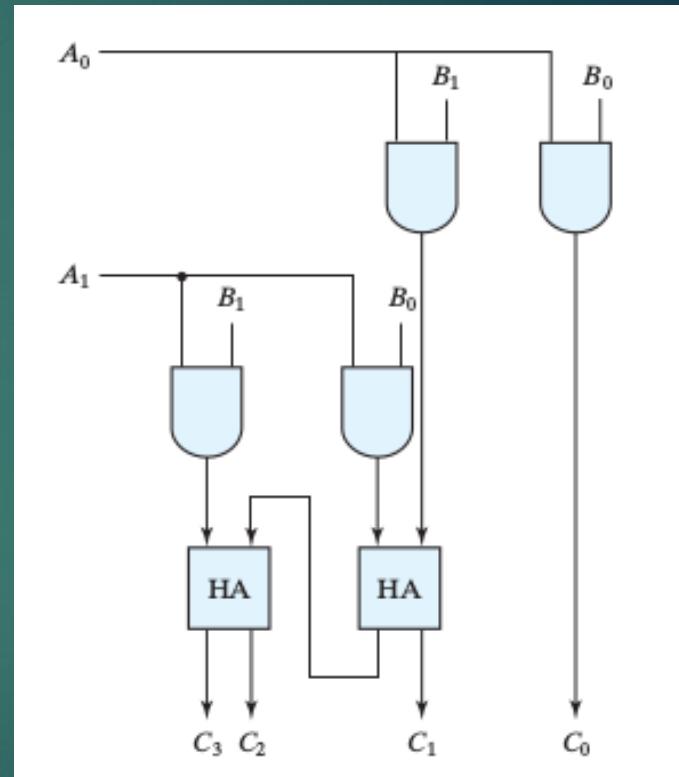
$$\begin{array}{r} B_1 \quad B_0 \\ A_1 \quad A_0 \\ \hline A_0 B_1 \quad A_0 B_0 \\ A_1 B_1 \quad A_1 B_0 \\ \hline C_3 \quad C_2 \quad C_1 \quad C_0 \end{array}$$



四位乘法器

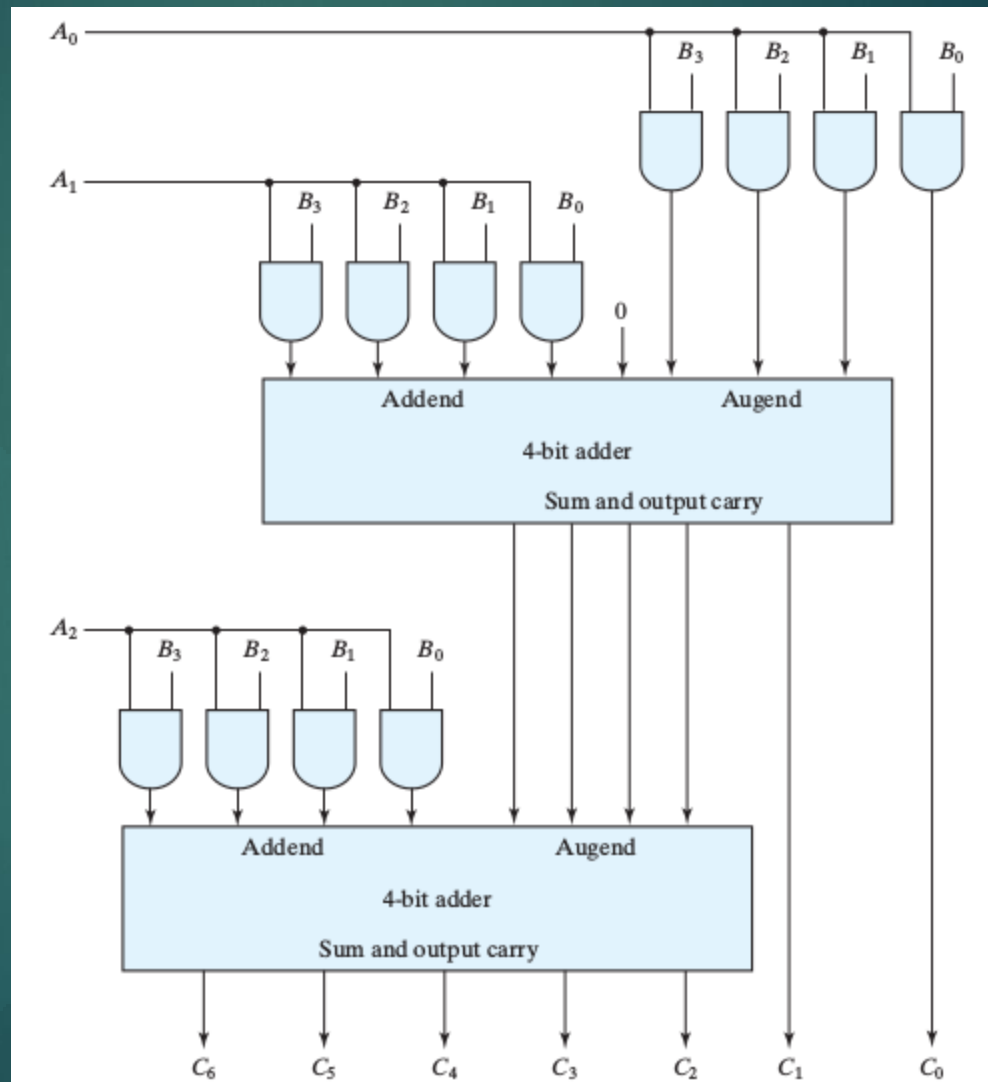

乘法器的Verilog结构描述

```
module product(output [6:0] res ,
               input [3:0] a, input [2:0] b);
    wire [4:0] r1 , i1;
    wire [3:0] r2 , r3;

    assign r1[0]=a[0]&b[0]; assign r1[1]=a[1]&b[0];
    assign r1[2]=a[2]&b[0]; assign r1[3]=a[3]&b[0];
    assign r2[0]=a[0]&b[1]; assign r2[1]=a[1]&b[1];
    assign r2[2]=a[2]&b[1]; assign r2[3]=a[3]&b[1];
    assign r3[0]=a[0]&b[2]; assign r3[1]=a[1]&b[2];
    assign r3[2]=a[2]&b[2]; assign r3[3]=a[3]&b[2];

    assign r1[4]=1'b0;
    assign res[0]=r1[0];
    adder a1(r1[4:1], r2, i1[3:0], i1[4], 1'b0);
    assign res[1]=i1[0];
    adder a2(i1[4:1], r3, res[5:2], res[6], 1'b0);
endmodule
```

算术逻辑部件ALU

- ▶ 实现多个算数逻辑运算
- ▶ 计算机的核心部件
- ▶ 《计算机组成原理》课程将进一步详细介绍

4位ALU功能表：16种算数逻辑运算

S ₃	S ₂	S ₁	S ₀	正 逻 辑		
				M=H 逻 辑 运 算	M=L 算 术 运 算	
					C _n =1	C _n =0
L	L	L	L	\bar{A}	A	A+1
L	L	L	H	$\overline{A+B}$	A+B	(A+B)加 1
L	L	H	L	$\bar{A} \cdot B$	A+ \bar{B}	(A+ \bar{B})加 1
L	L	H	H	"0"	减 1	"0"
L	H	L	L	$\overline{A \cdot B}$	A 加 (A · \bar{B})	A 加 (A · \bar{B})加 1
L	H	L	H	\bar{B}	(A · \bar{B})加 (A+B)	(A · \bar{B})加 (A+B)加 1
L	H	H	L	A \oplus B	A 减 B 减 1	A 减 B
L	H	H	H	A · \bar{B}	(A · \bar{B})减 1	A · \bar{B}
H	L	L	L	$\overline{A+B}$	A 加 (A · B)	A 加 (A · B)加 1
H	L	L	H	$\overline{A \oplus B}$	A 加 B	A 加 B 加 1
H	L	H	L	B	(A · B)加 (A+ \bar{B})	(A · B)加 (A+ \bar{B})加 1
H	L	H	H	A · B	(A · B)减 1	A · B
H	H	L	L	"1"	A 加 A	A 加 A 加 1
H	H	L	H	A+ \bar{B}	A 加 (A+B)	A 加 (A+B)加 1
H	H	H	L	A+B	A 加 (A+ \bar{B})	A 加 (A+ \bar{B})加 1
H	H	H	H	A	A 减 1	A

(b) 功能表(正逻辑)

图 2.9 四位 ALU 逻辑图及功能表